

## 4.2 主存储器

- 一、概述
- 二、半导体存储芯片简介
- 三、随机存取存储器 ( **RAM** )
- 四、只读存储器 ( **ROM** )
- 五、存储器与 **CPU** 的连接
- 六、存储器的校验
- 七、提高访存速度的措施


## 4.2 主存储器——概述

- 1. 主存的基本组成
- 2. 主存与CPU之间的联系
- 3. 主存中存储单元地址的分配
- 4. 主存的技术指标


# 4.2 主存储器

## 一、概述

### 1. 主存的基本组成

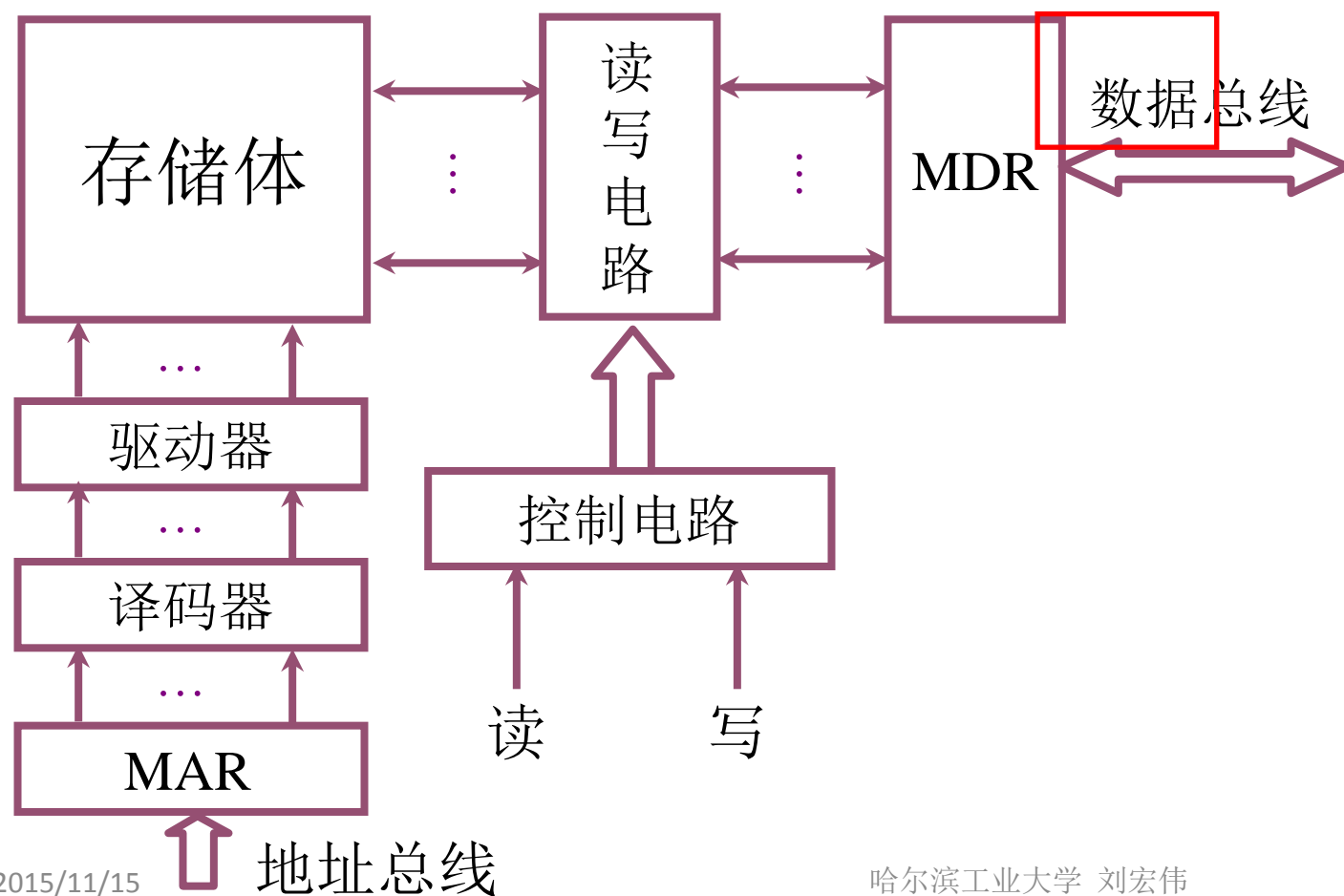


## 2. 主存和 CPU 的联系

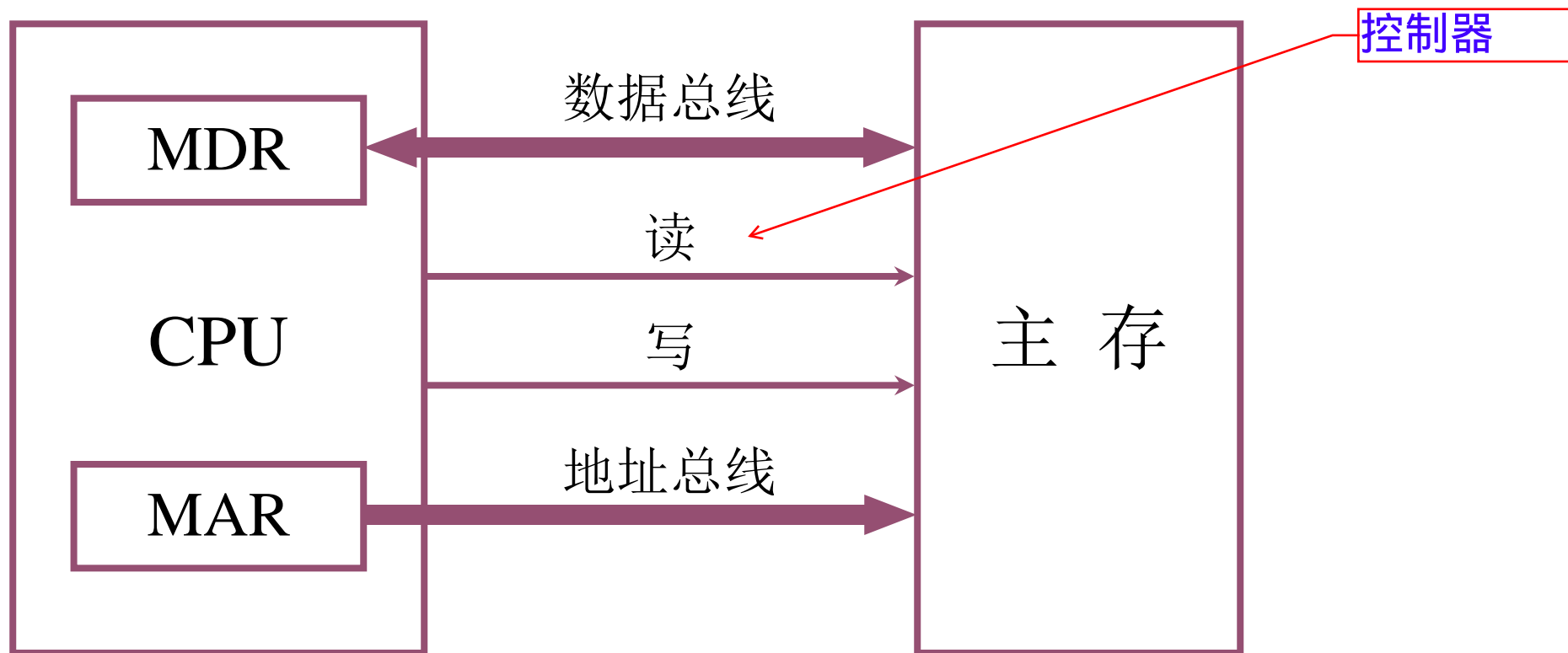

# 3. 主存中存储单元地址的分配


12345678H 这个数据如何在主存储器中进行存储？

高位字节 地址为字地址

 

大端、大尾方式

低位字节 地址为字地址

 

小端、小尾方式

设地址线 24 根      按 字节 寻址       $2^{24} = 16 \text{ MB}$

若字长为 16 位      按 字 寻址      8 MW

若字长为 32 位      按 字 寻址      4 MW

编址

## 4. 主存的技术指标

## 4.2

(1) 存储容量    主存 存放二进制代码的总位数

(2) 存储速度

• 存取时间    存储器的 访问时间

读出时间    写入时间

• 存取周期    连续两次独立的存储器操作

(读或写) 所需的 最小间隔时间

读周期    写周期

(3) 存储器的带宽    位/秒

编址

## 4.2 主存储器

- 一、概述
- 二、半导体存储芯片简介
- 三、随机存取存储器 (RAM)
- 四、只读存储器 (ROM)
- 五、存储器与 CPU 的连接
- 六、存储器的校验
- 七、提高访存速度的措施

## 4.2 主存储器——半导体芯片简介

- 1. 半导体存储芯片的基本结构
- 2. 半导体存储芯片的译码驱动方式


✓线选法

✓重合法



## 二、半导体存储芯片简介

### 1. 半导体存储芯片的基本结构

 

芯片选择系统

地址线（单向）

数据线（双向）

芯片容量

10

4

1K×4位

14

1

16K×1位

13


8

8K×8位

## 二、半导体存储芯片简介

### 4.2

#### 1. 半导体存储芯片的基本结构

 


片选线  $\overline{CS}$   $\overline{CE}$

读/写控制线  $\overline{WE}$  (低电平写 高电平读)

$\overline{OE}$  (允许读)  $\overline{WE}$  (允许写)
 
# 存储芯片片选线的作用


用  $16\text{K} \times 1$  位的存储芯片组成  $64\text{K} \times 8$  位的存储器



当地址为 65 535 时，此 8 片的片选有效


## 2. 半导体存储芯片的译码驱动方式 4.2

### (1) 线选法

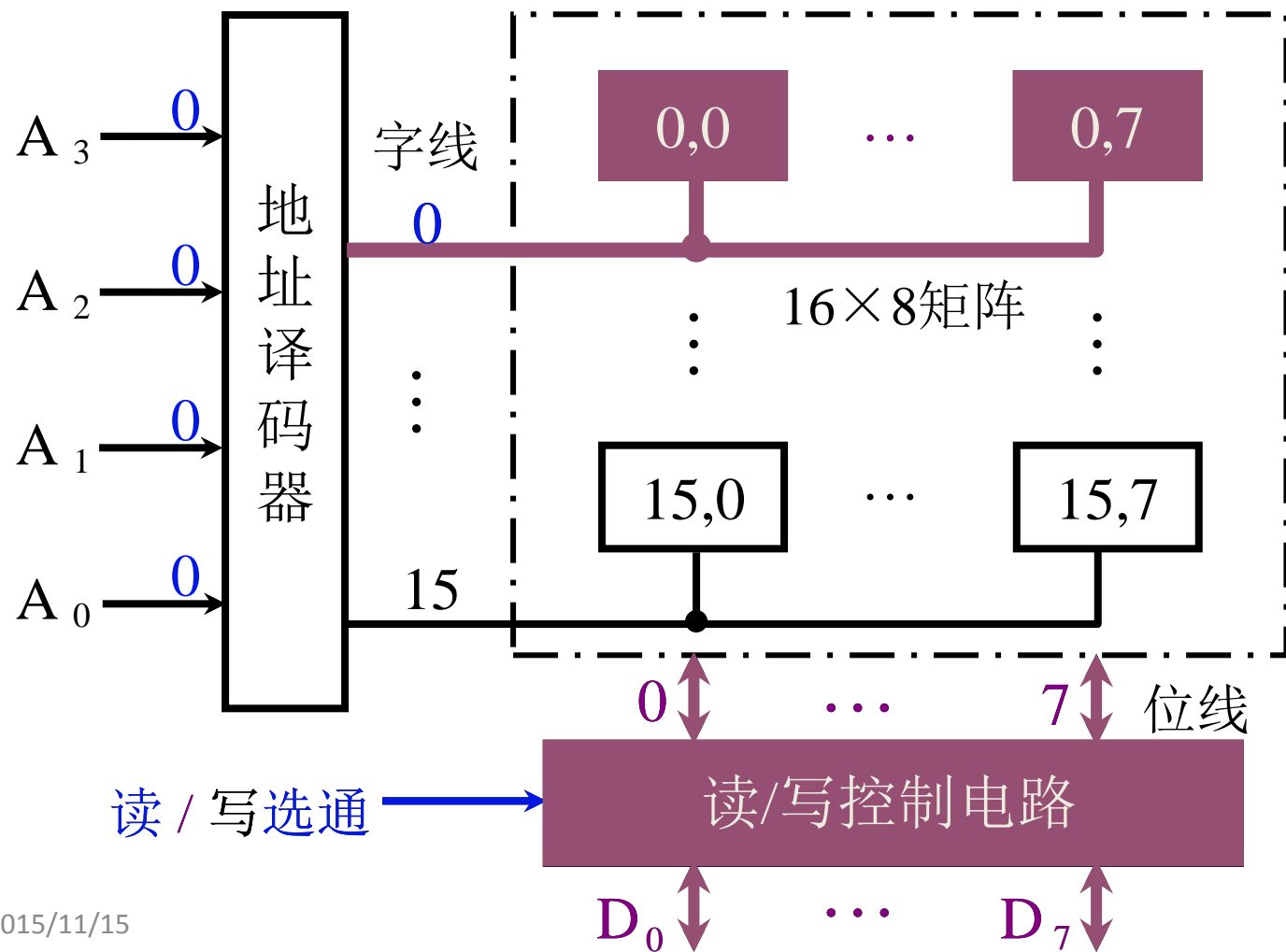

## (2) 重合法

4.2

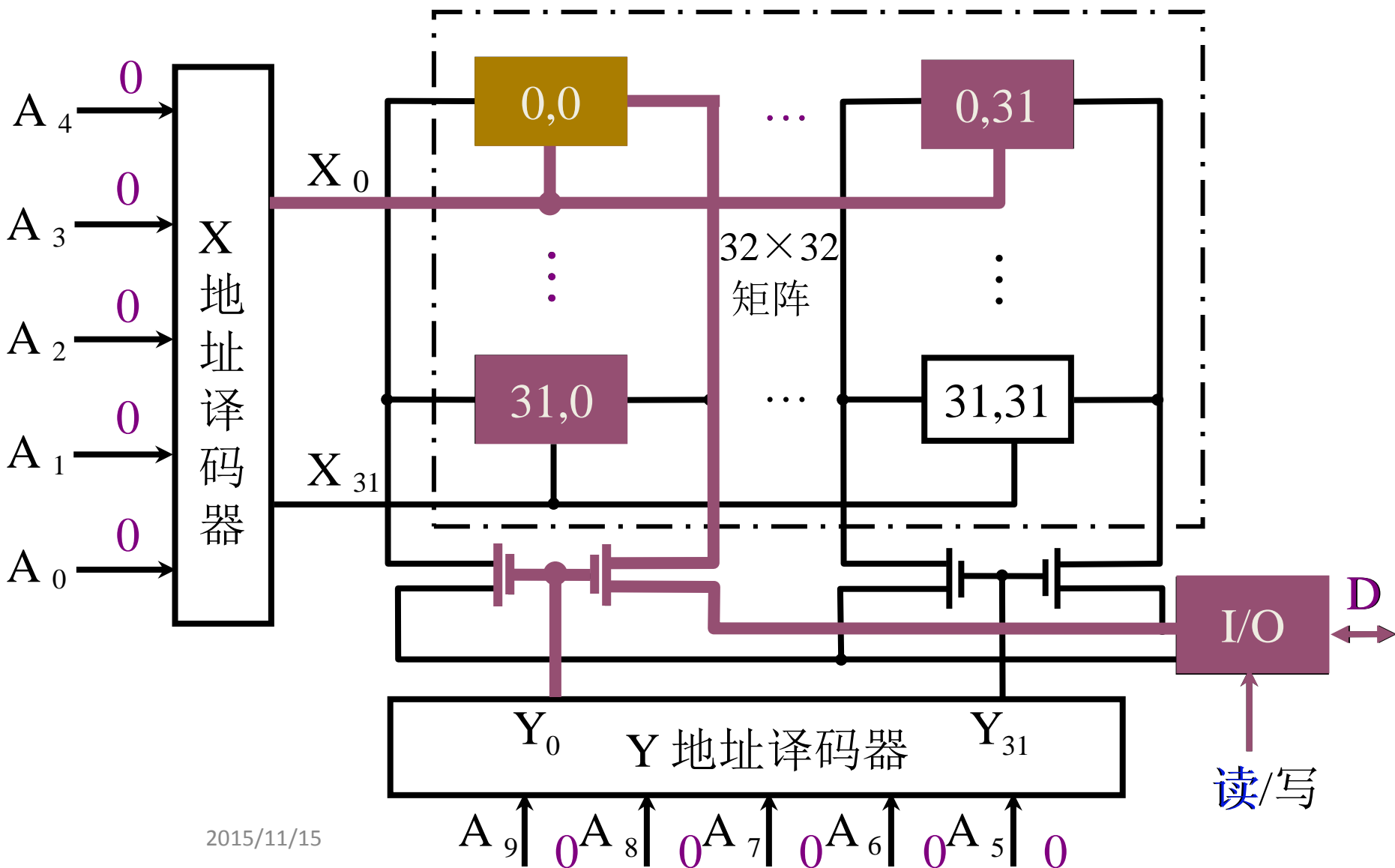

## 4.2 主存储器

- 一、概述
- 二、半导体存储芯片简介
- 三、随机存取存储器 ( **RAM** )
- 四、只读存储器 ( **ROM** )
- 五、存储器与 **CPU** 的连接
- 六、存储器的校验
- 七、提高访存速度的措施

## 4.2 主存储器——随机存取存储器

- **1. 静态 RAM (SRAM)**

- ✓保存0和1的原理是什么？
- ✓基本单元电路的构成是什么？
- ✓对单元电路如何读出和写入？
- ✓典型芯片的结构是很么样子的？
- ✓静态RAM芯片的如何进行读出和写入操作？

- **2. 动态 RAM ( DRAM )**


- **3. 动态 RAM 和静态 RAM 的比较**






## ① 静态 RAM 基本电路的 读 操作

## 4.2

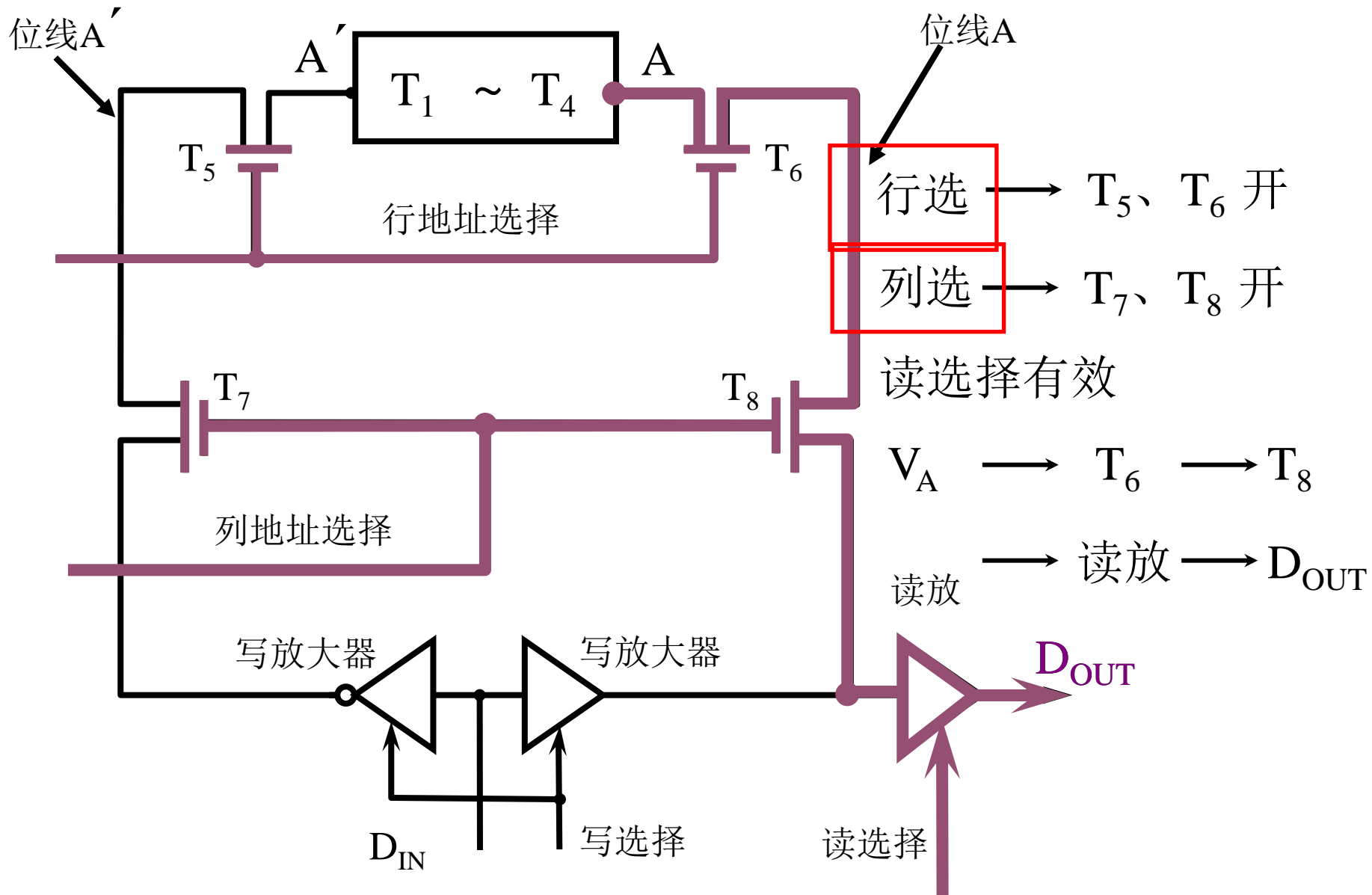

## ② 静态 RAM 基本电路的 写 操作


4.2

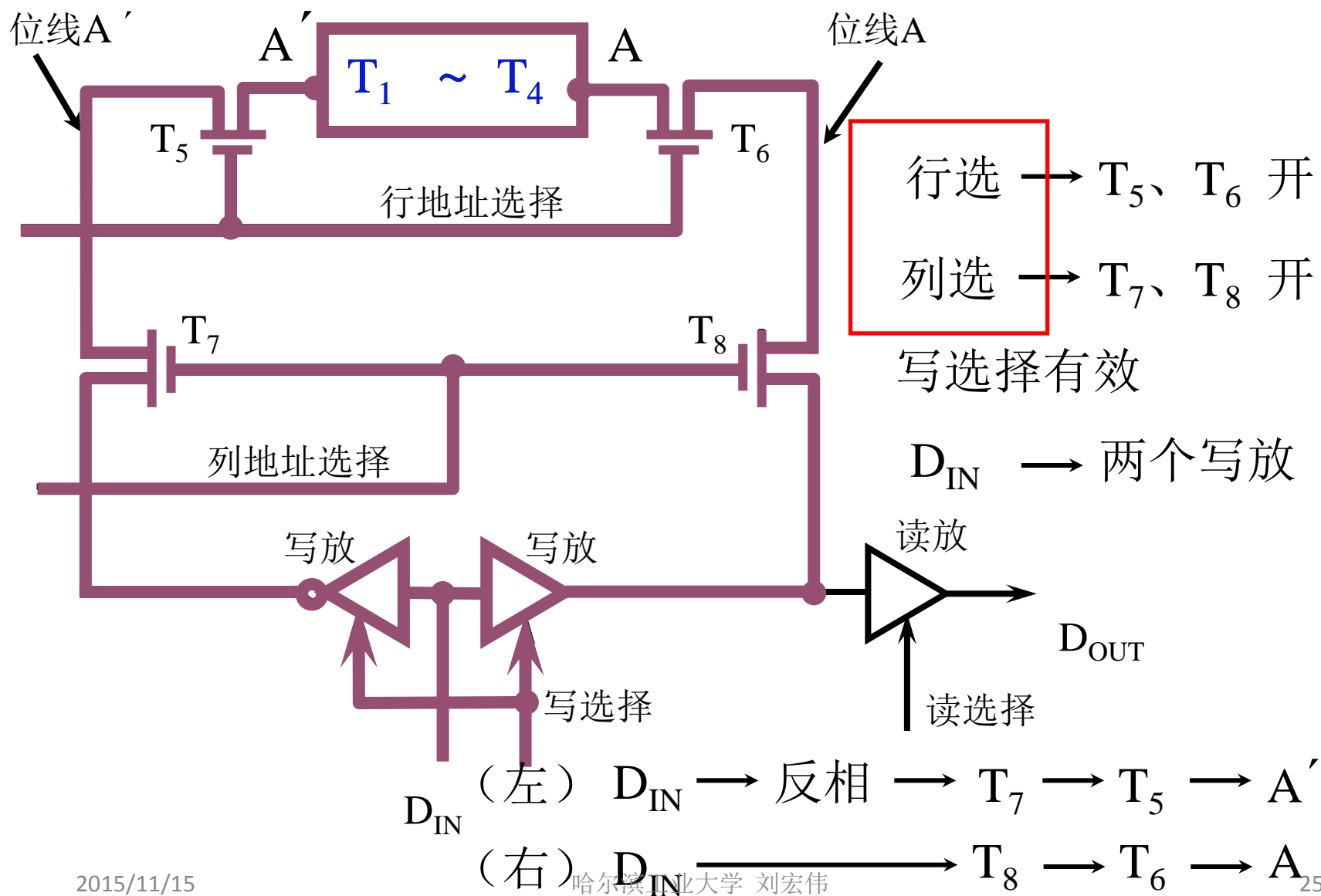


## 4.2

### (2) 静态 RAM 芯片举例


#### ① Intel 2114 外特性

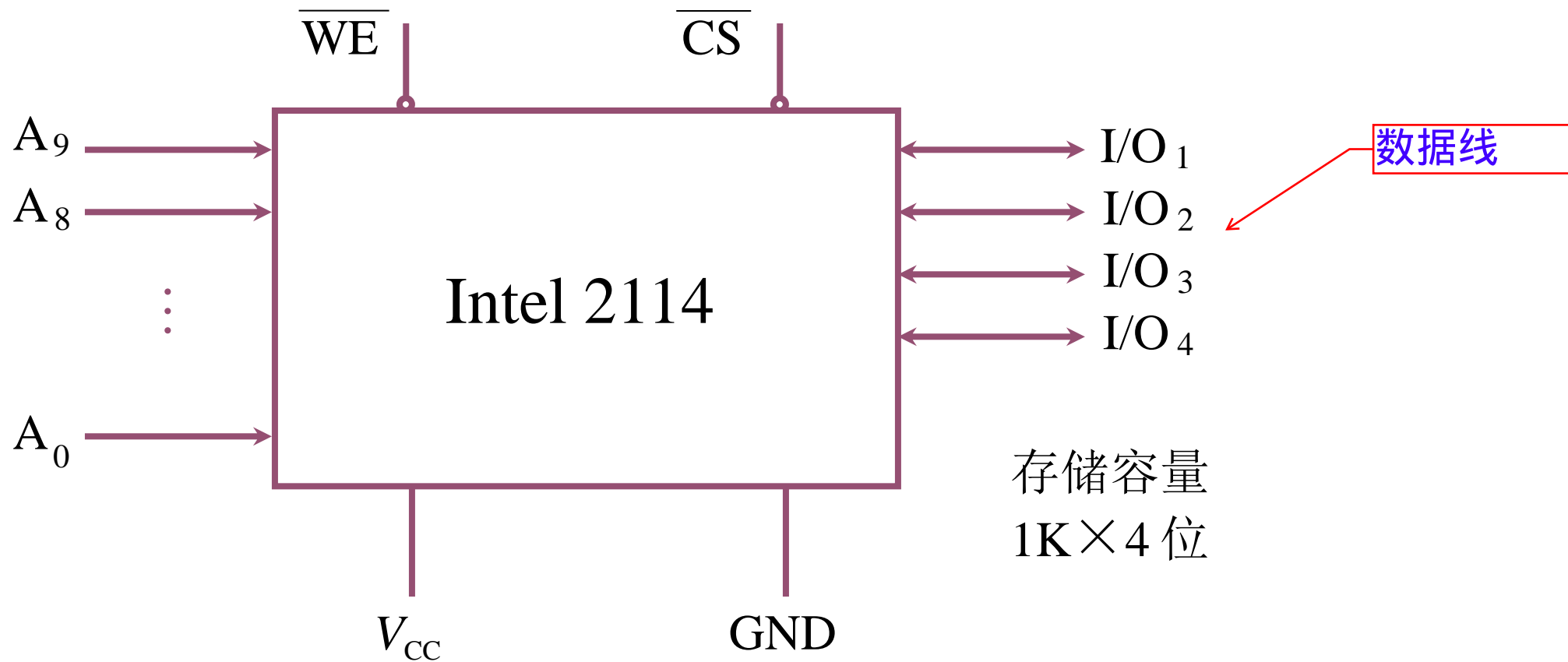


曾经讲到过的重合法，怎么实现选一次四列？

 

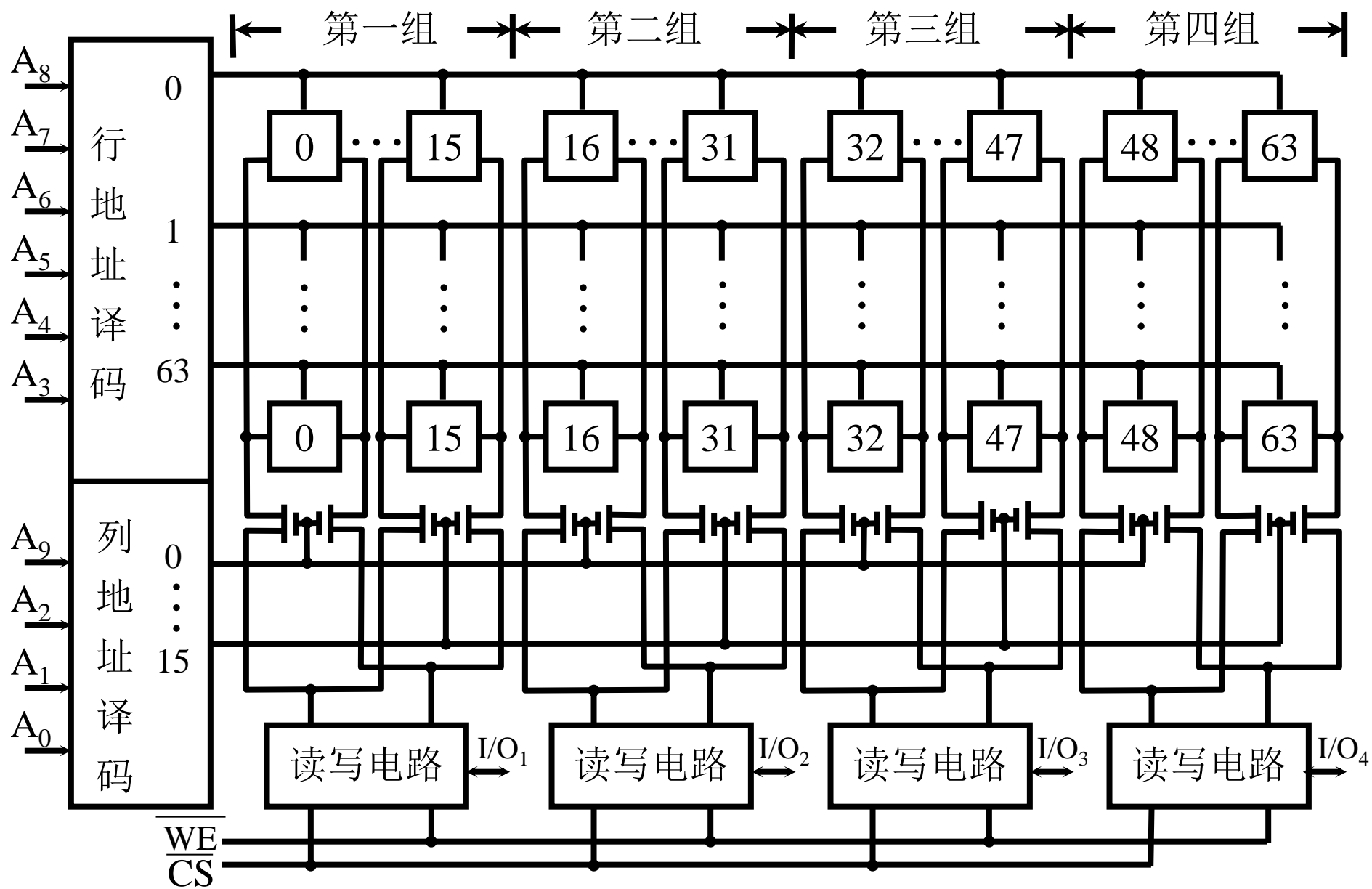
## ② Intel 2114 RAM 矩阵 ( $64 \times 64$ ) 读 4.2



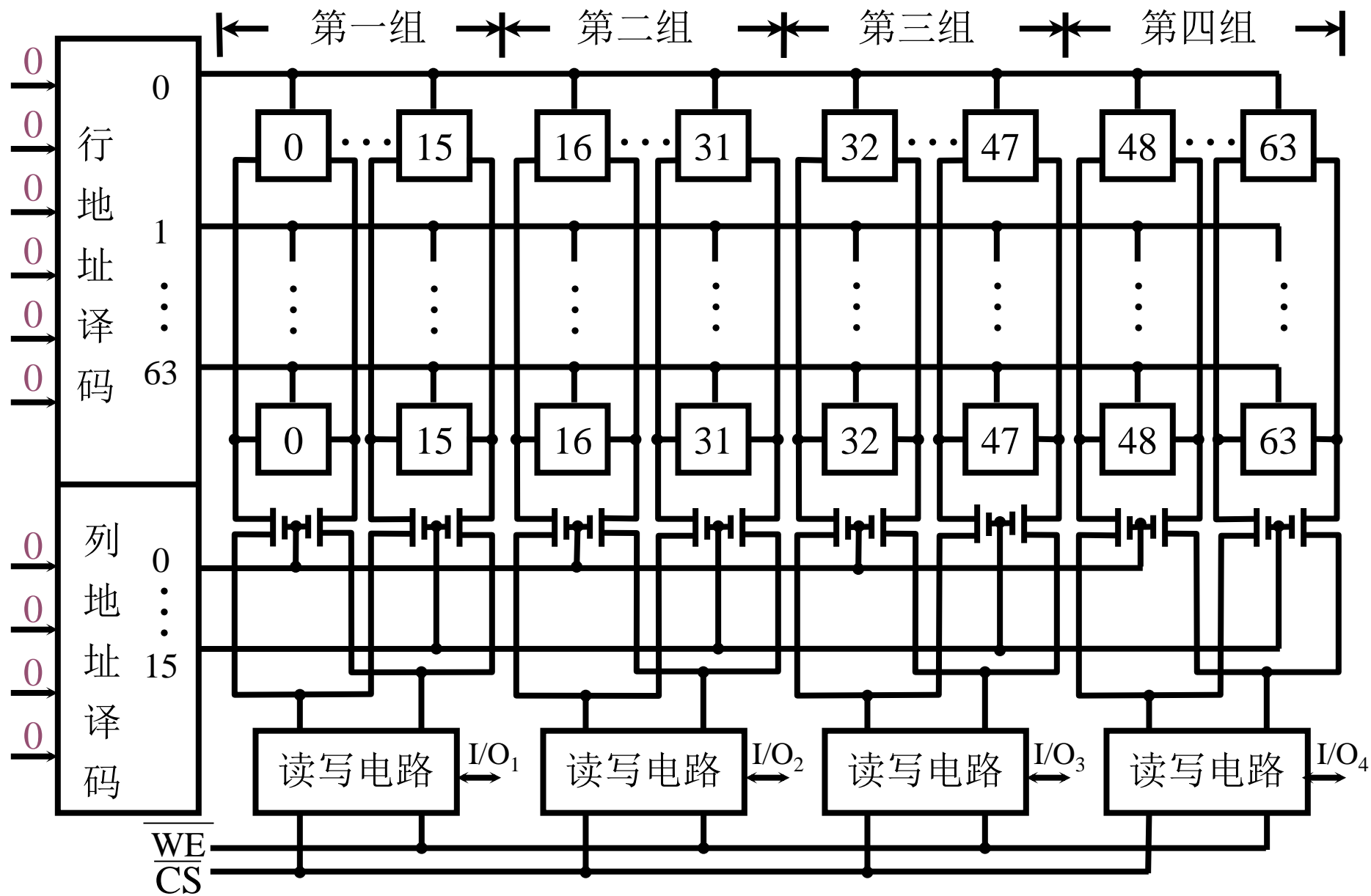
## ② Intel 2114 RAM 矩阵 ( $64 \times 64$ ) 读 4.2


 
## ② Intel 2114 RAM 矩阵 ( $64 \times 64$ ) 读 4.2



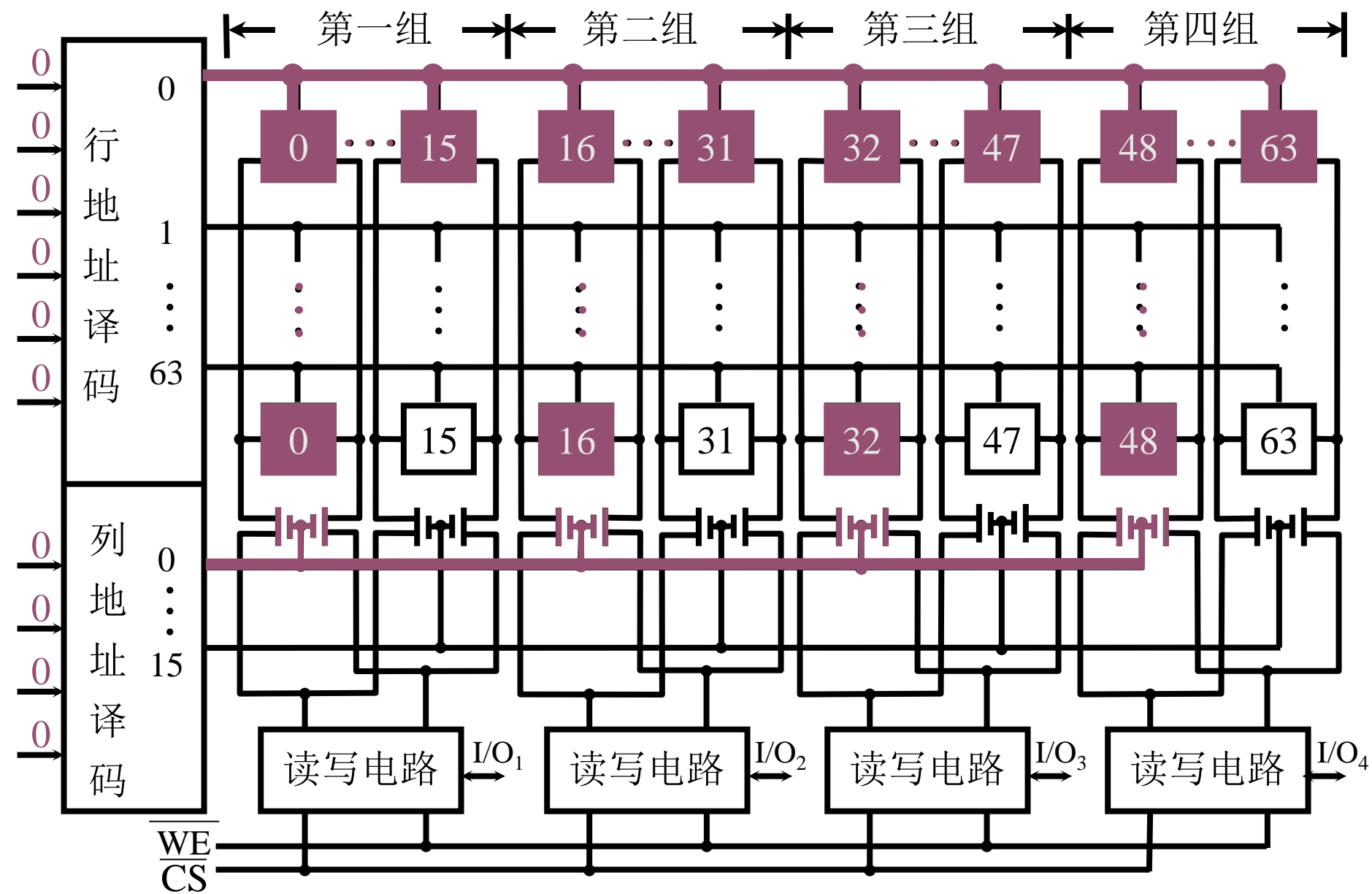
## ② Intel 2114 RAM 矩阵 ( $64 \times 64$ ) 读 4.2






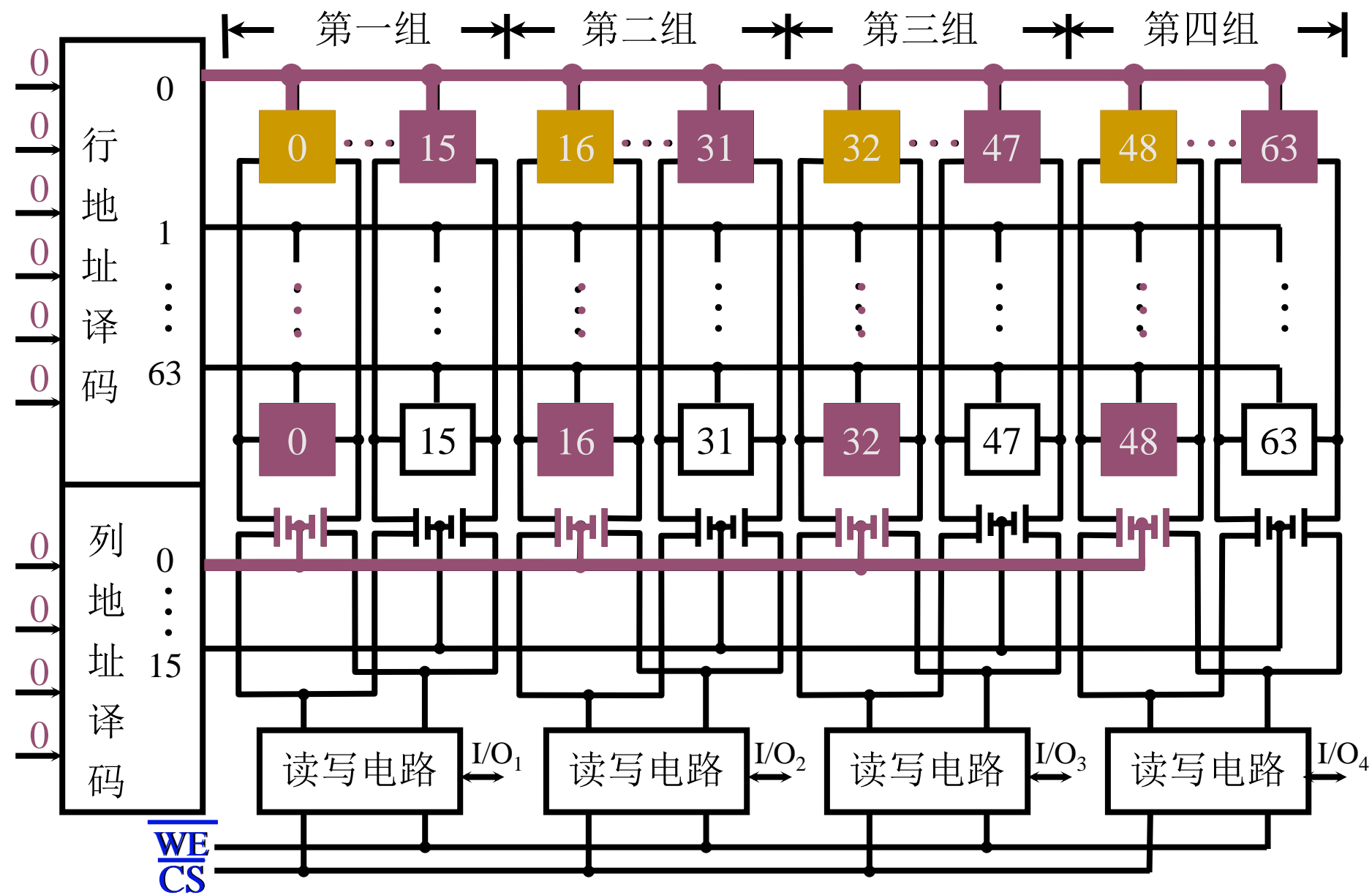
## ② Intel 2114 RAM 矩阵 ( $64 \times 64$ ) 读 4.2



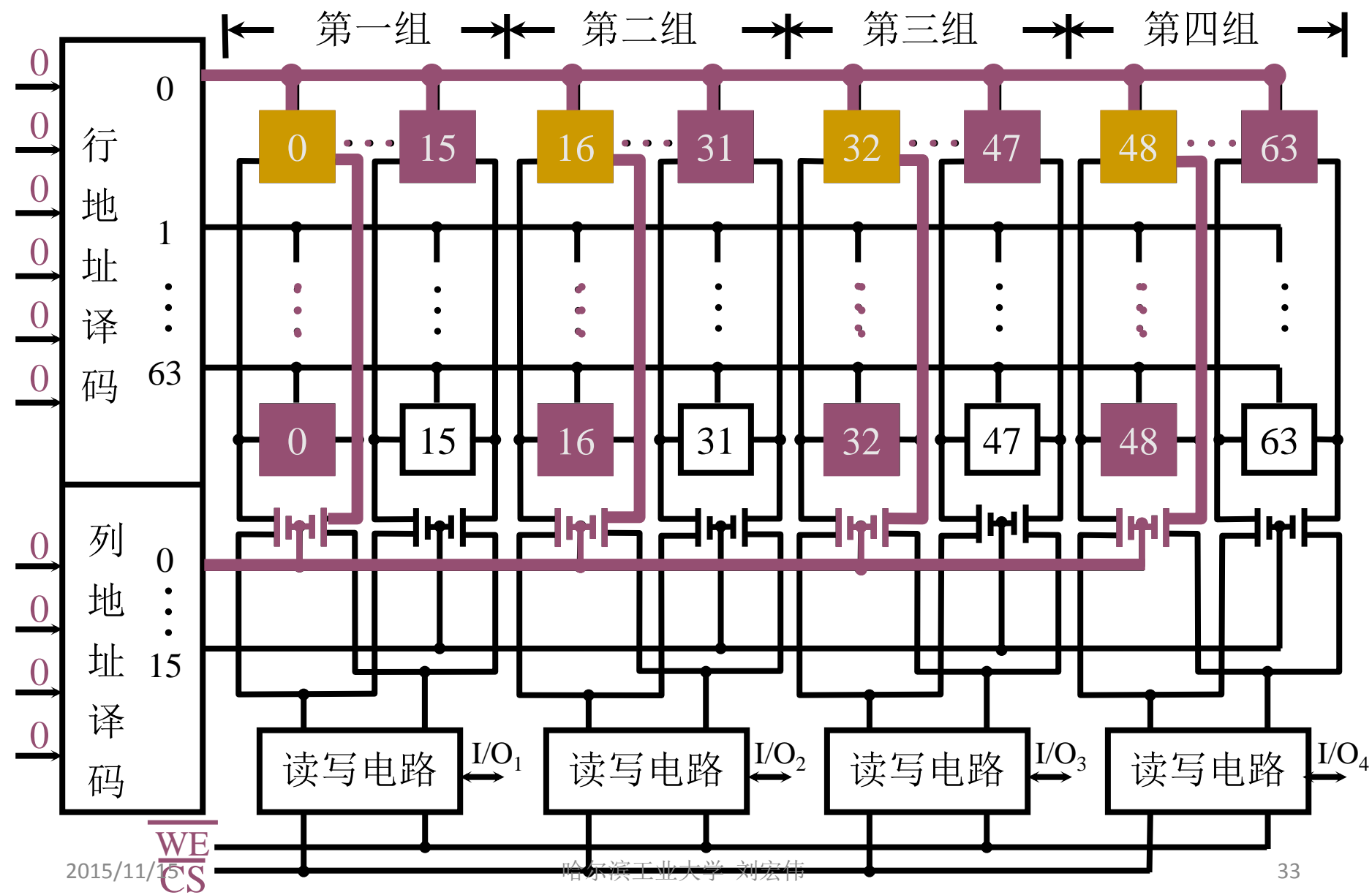
## ② Intel 2114 RAM 矩阵 ( $64 \times 64$ ) 读 4.2



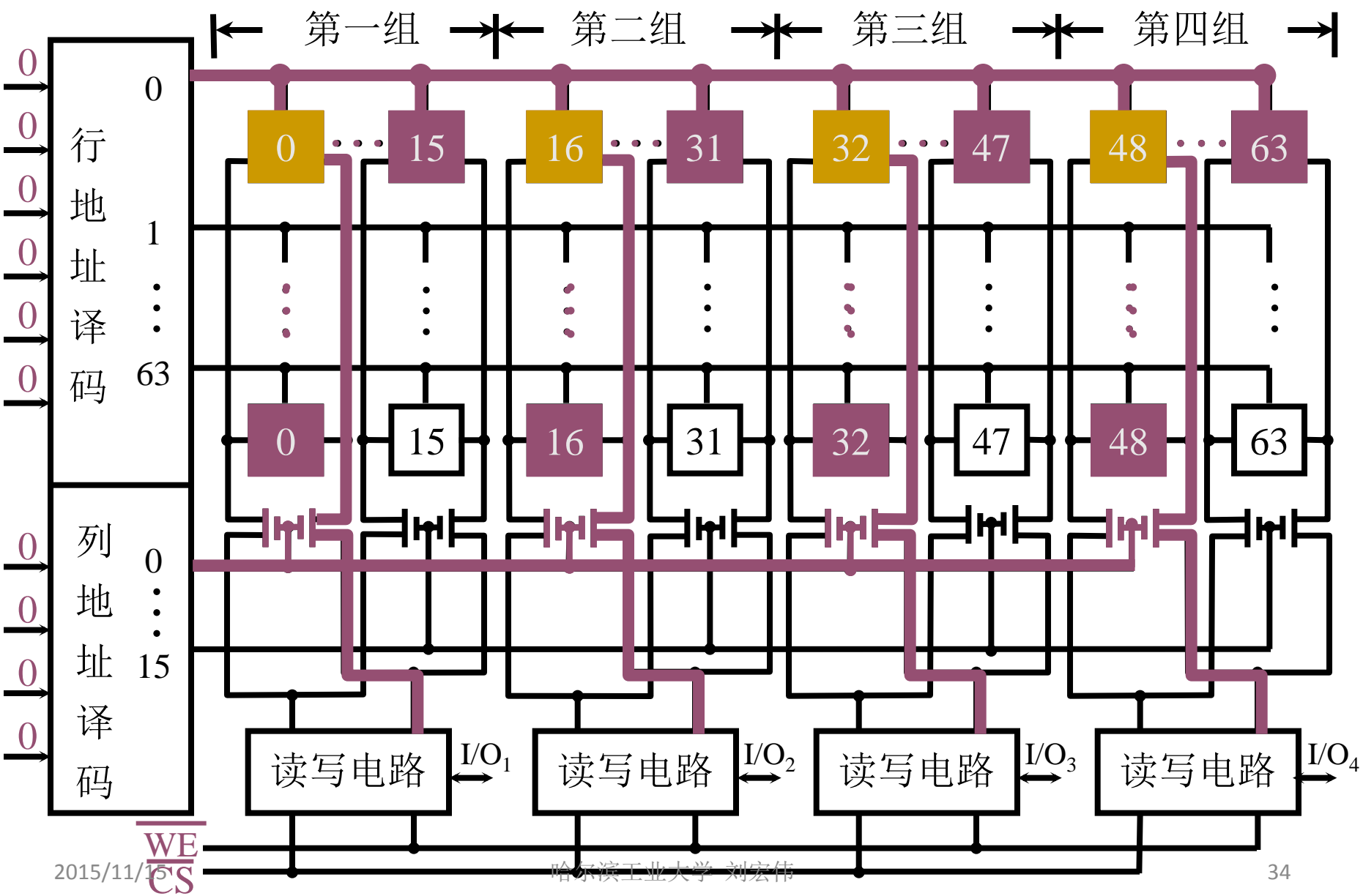
## ② Intel 2114 RAM 矩阵 ( $64 \times 64$ ) 读 4.2



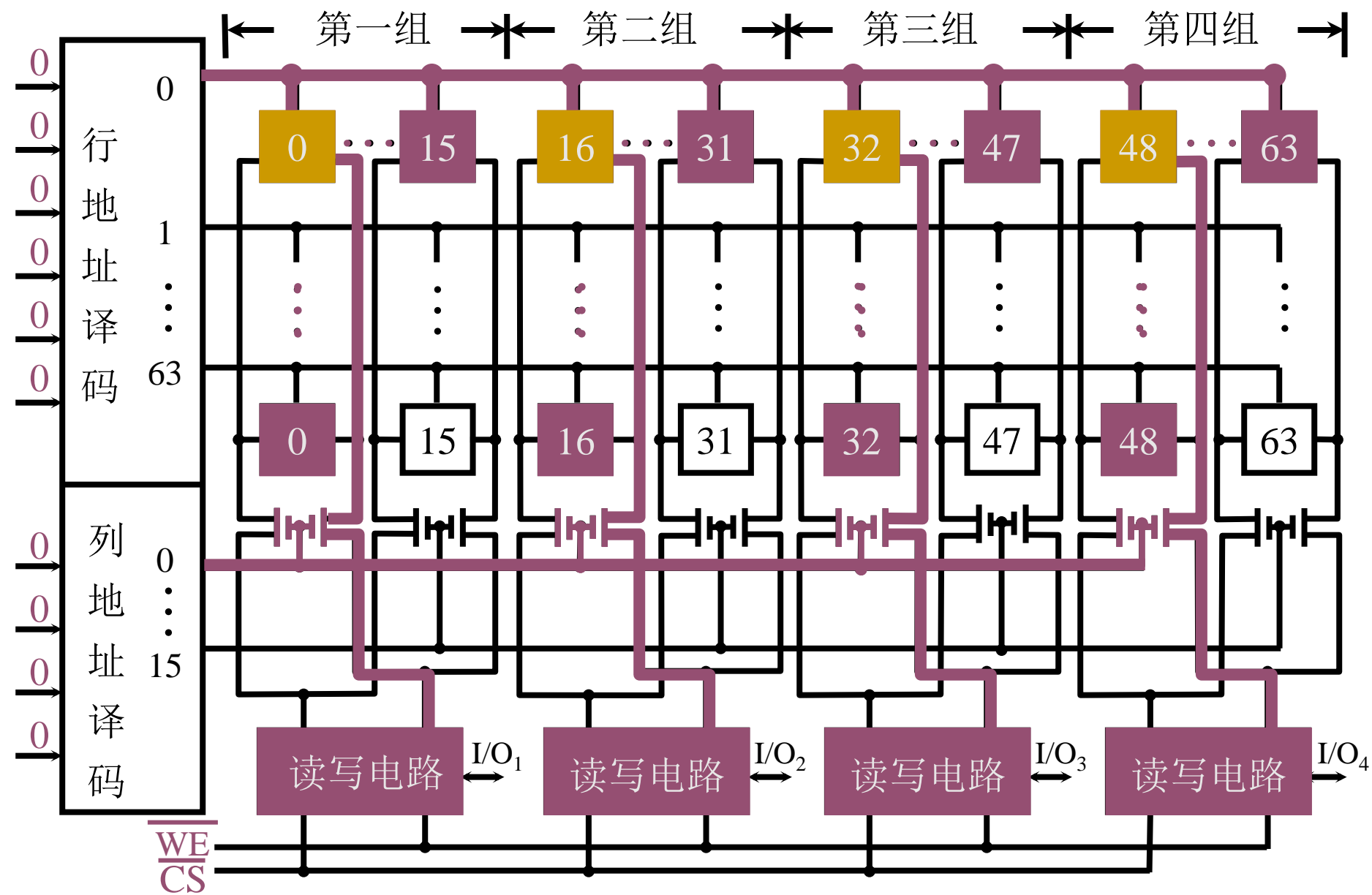
## ② Intel 2114 RAM 矩阵 ( $64 \times 64$ ) 读 4.2



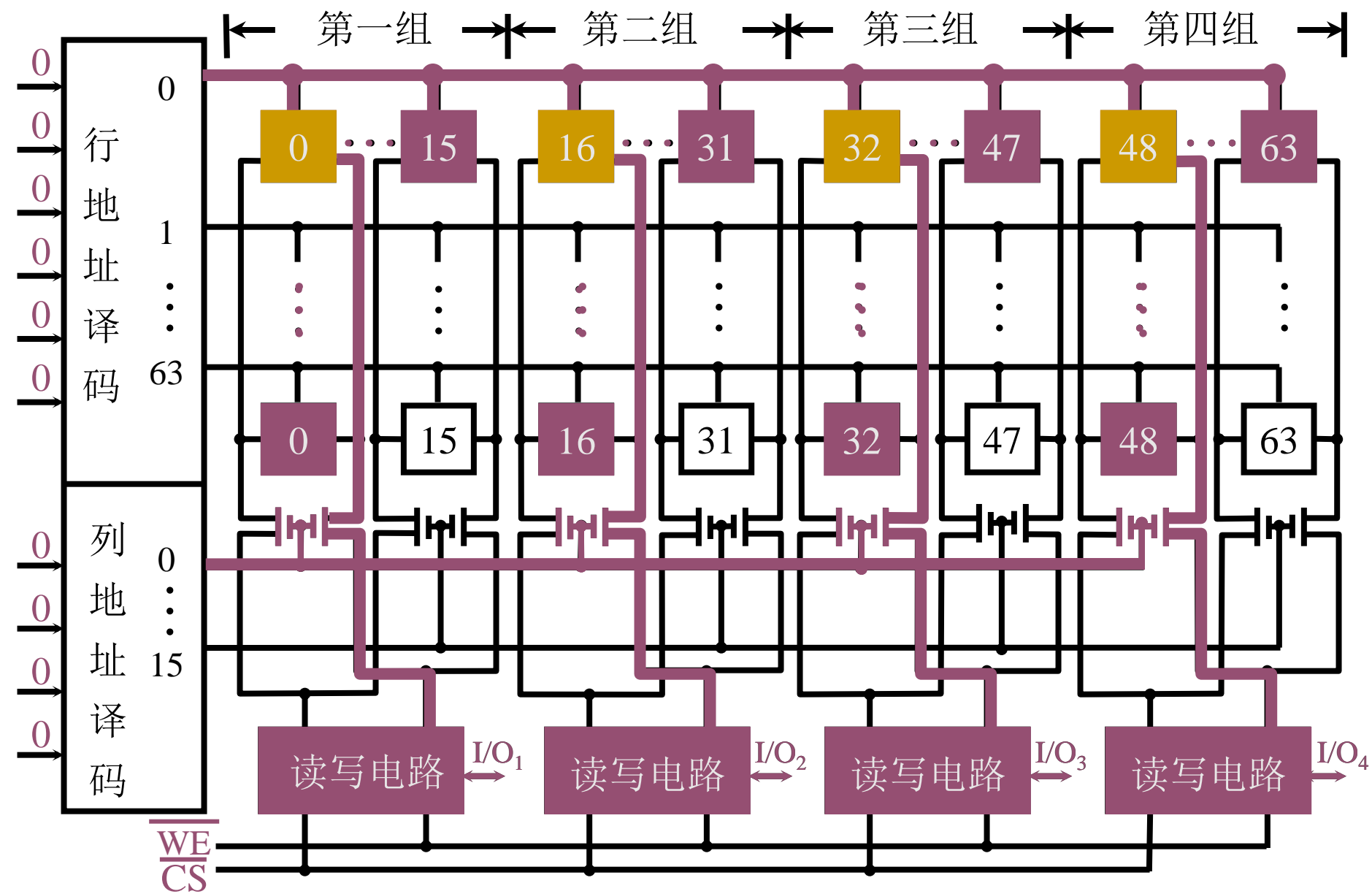
## ② Intel 2114 RAM 矩阵 ( $64 \times 64$ ) 读 4.2



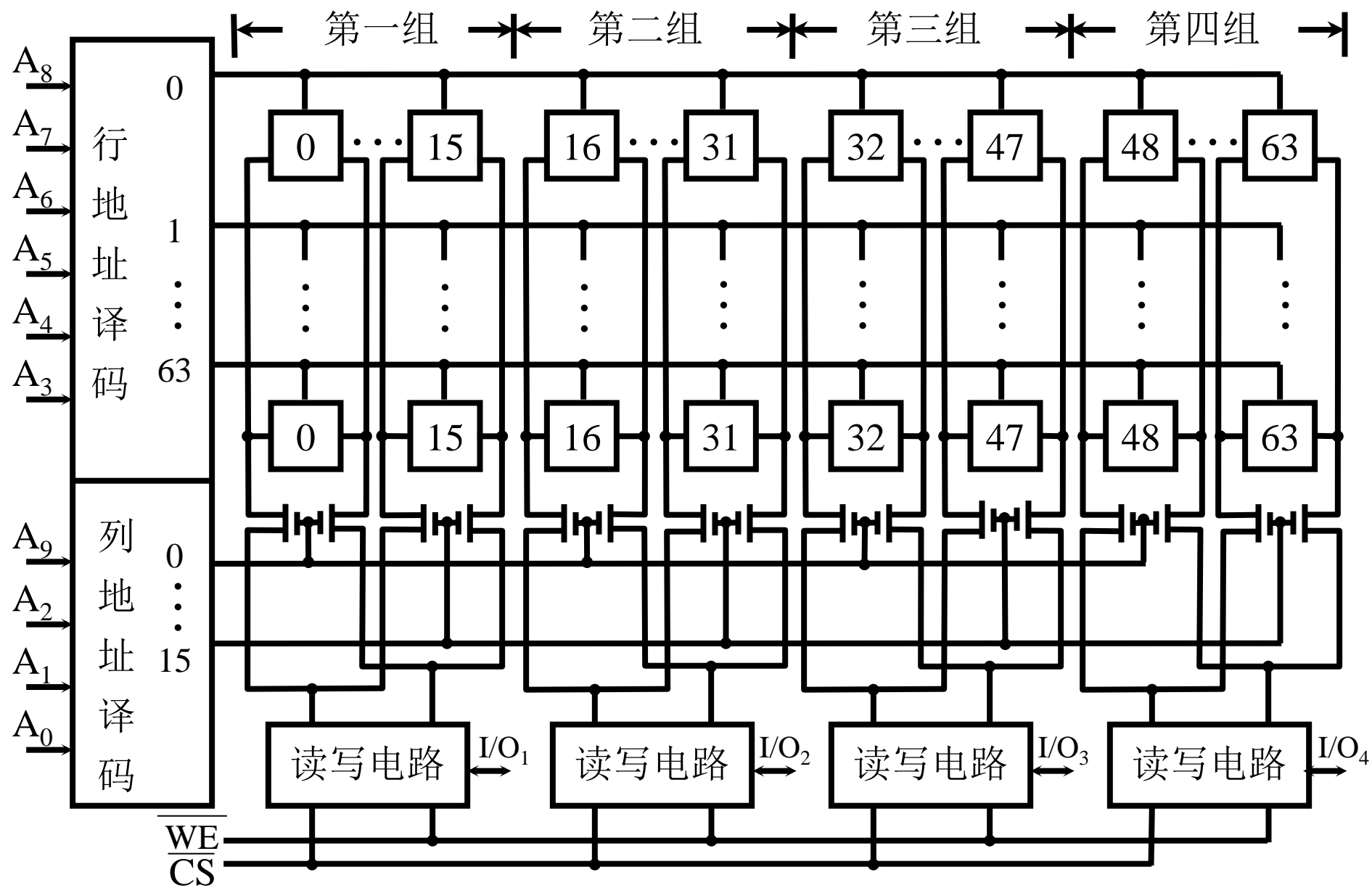
### ③ Intel 2114 RAM 矩阵 ( $64 \times 64$ ) 写 4.2



### ③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

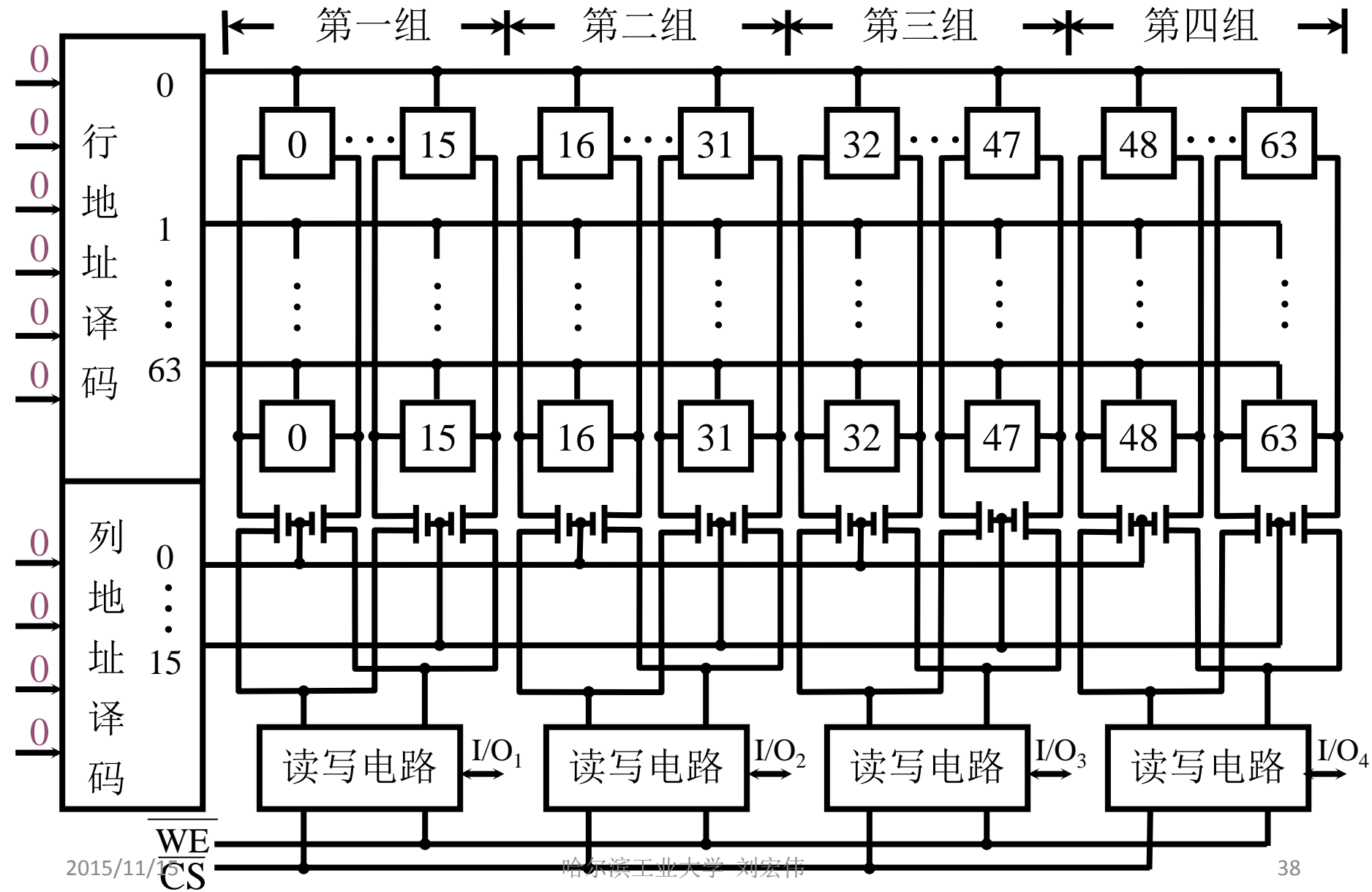

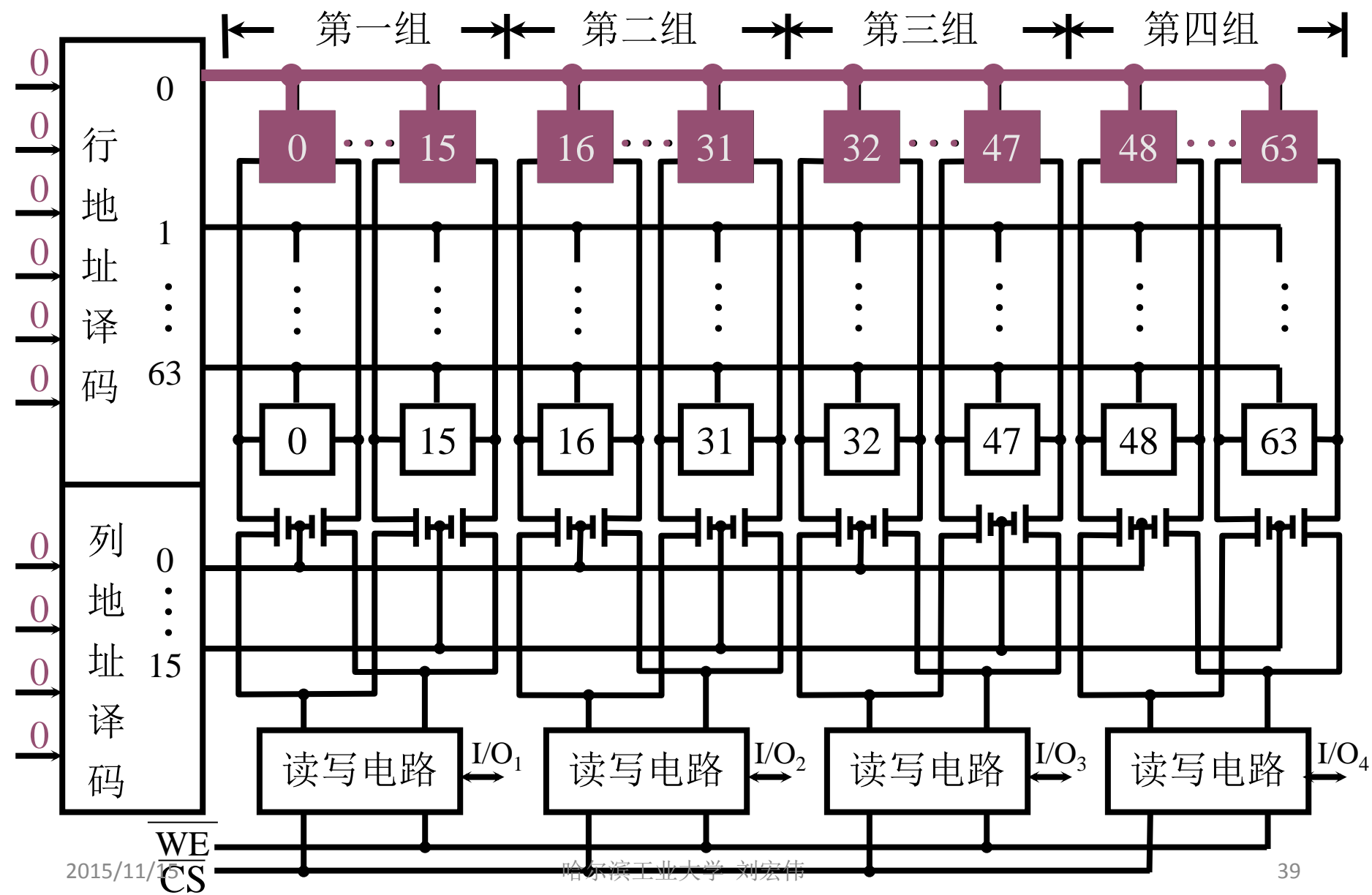
### ③ Intel 2114 RAM 矩阵 ( $64 \times 64$ ) 写 4.2







### ③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

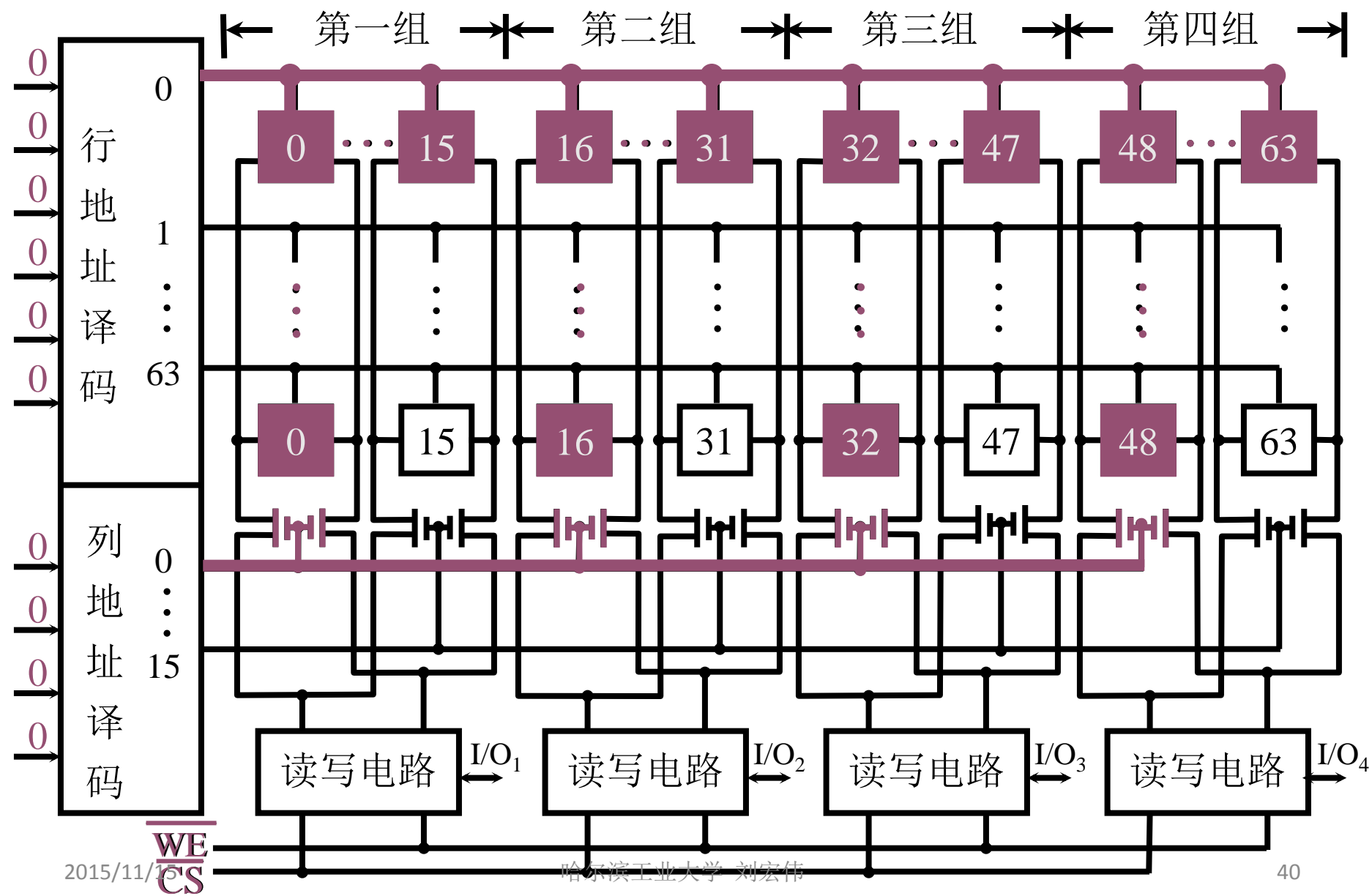


### ③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

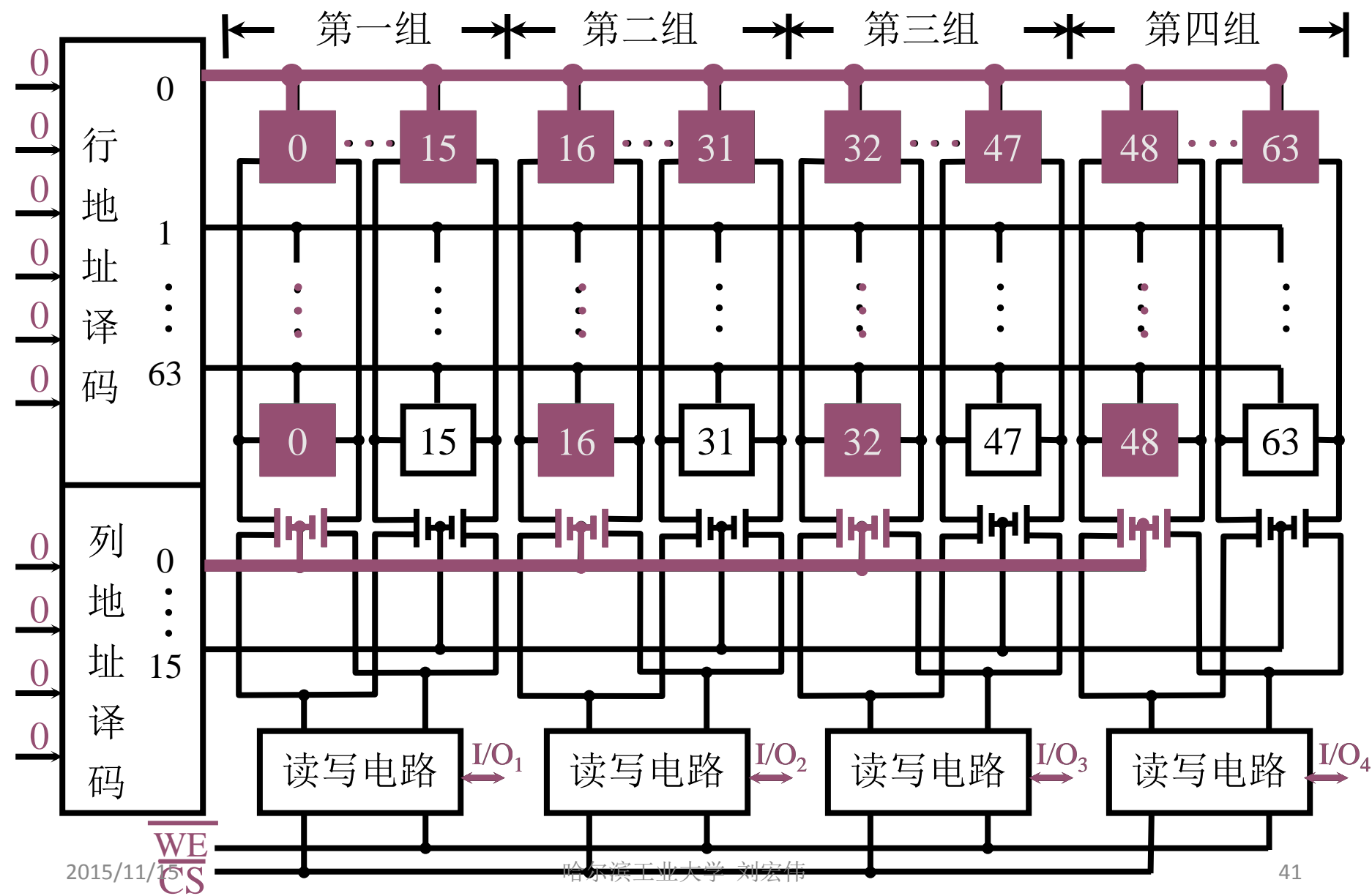

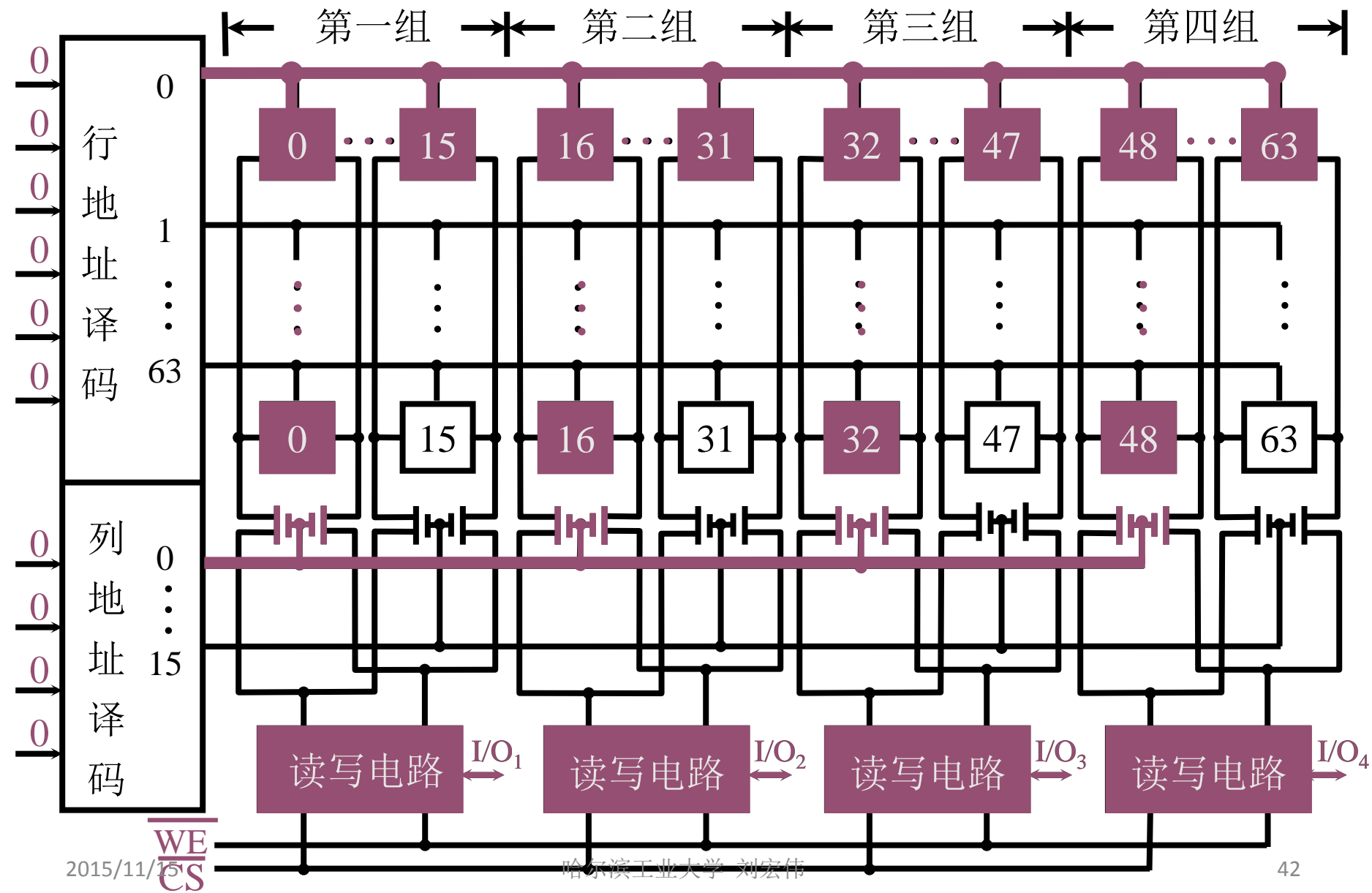
### ③ Intel 2114 RAM 矩阵 ( $64 \times 64$ ) 写 4.2




### ③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

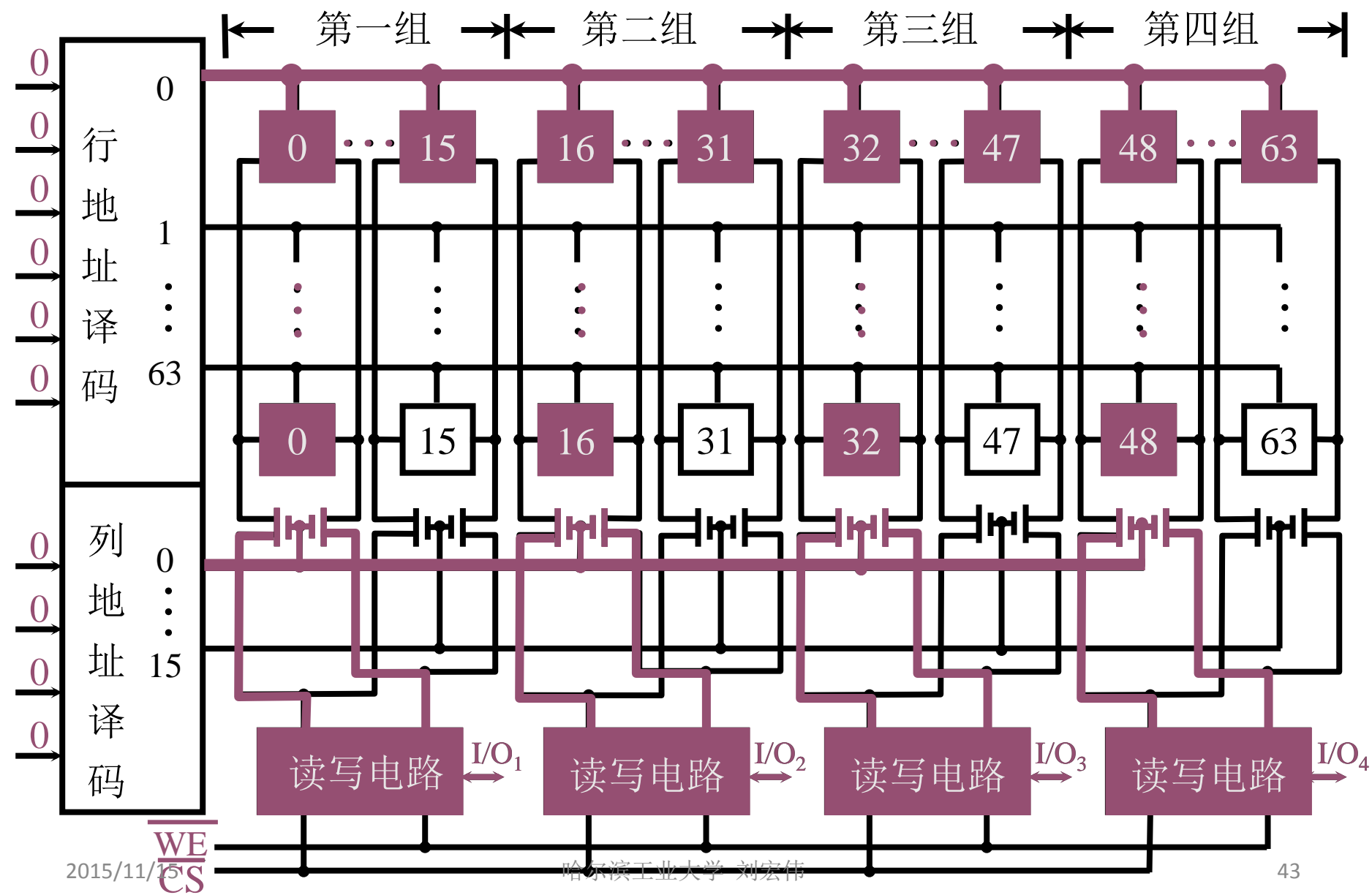

# ③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

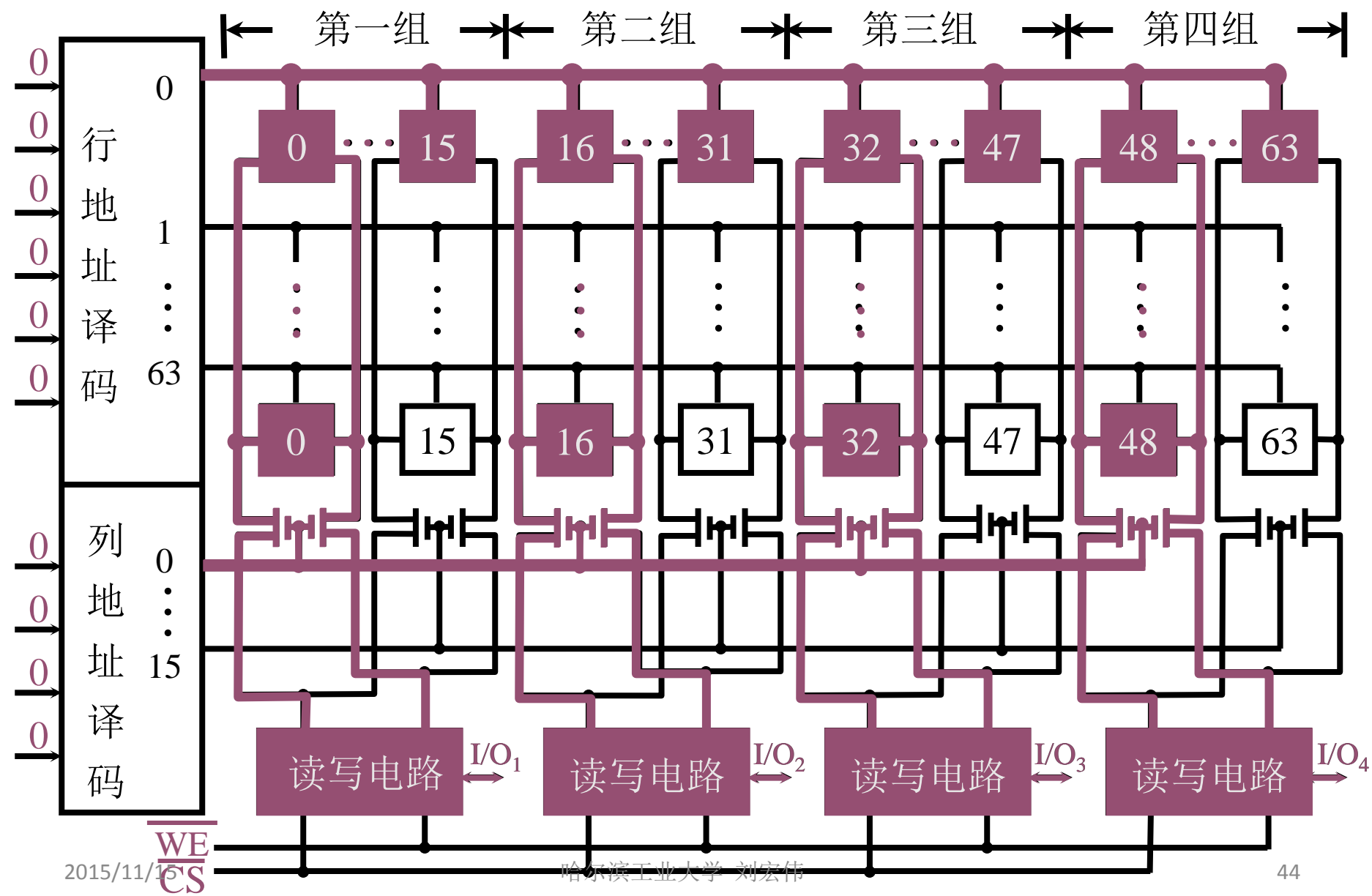

### ③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2

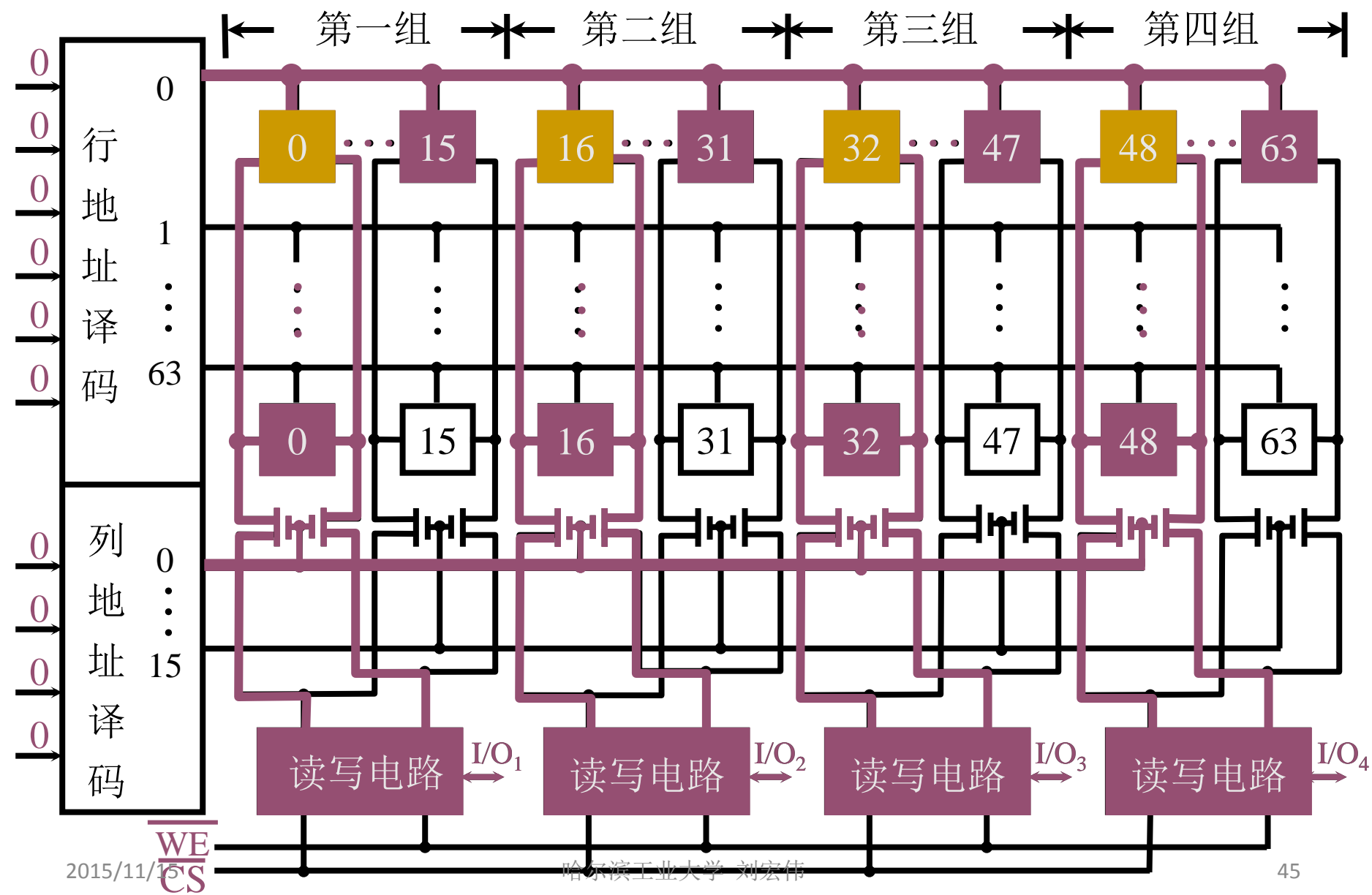


## 4.2 主存储器——随机存取存储器

- 1. 静态 RAM (SRAM)
- 2. 动态 RAM ( DRAM )
  - ✓ 保存0和1的原理是什么？
  - ✓ 基本单元电路的构成是什么？
  - ✓ 对单元电路如何读出和写入？
  - ✓ 典型芯片的结构是很么样子的？
  - ✓ 动态RAM芯片的如何进行读出和写入操作？
  - ✓ 动态RAM为什么要刷新，刷新方法？
- 3. 动态 RAM 和静态 RAM 的比较

## 2. 动态 RAM ( DRAM )

### (1) 动态 RAM 基本单元电路

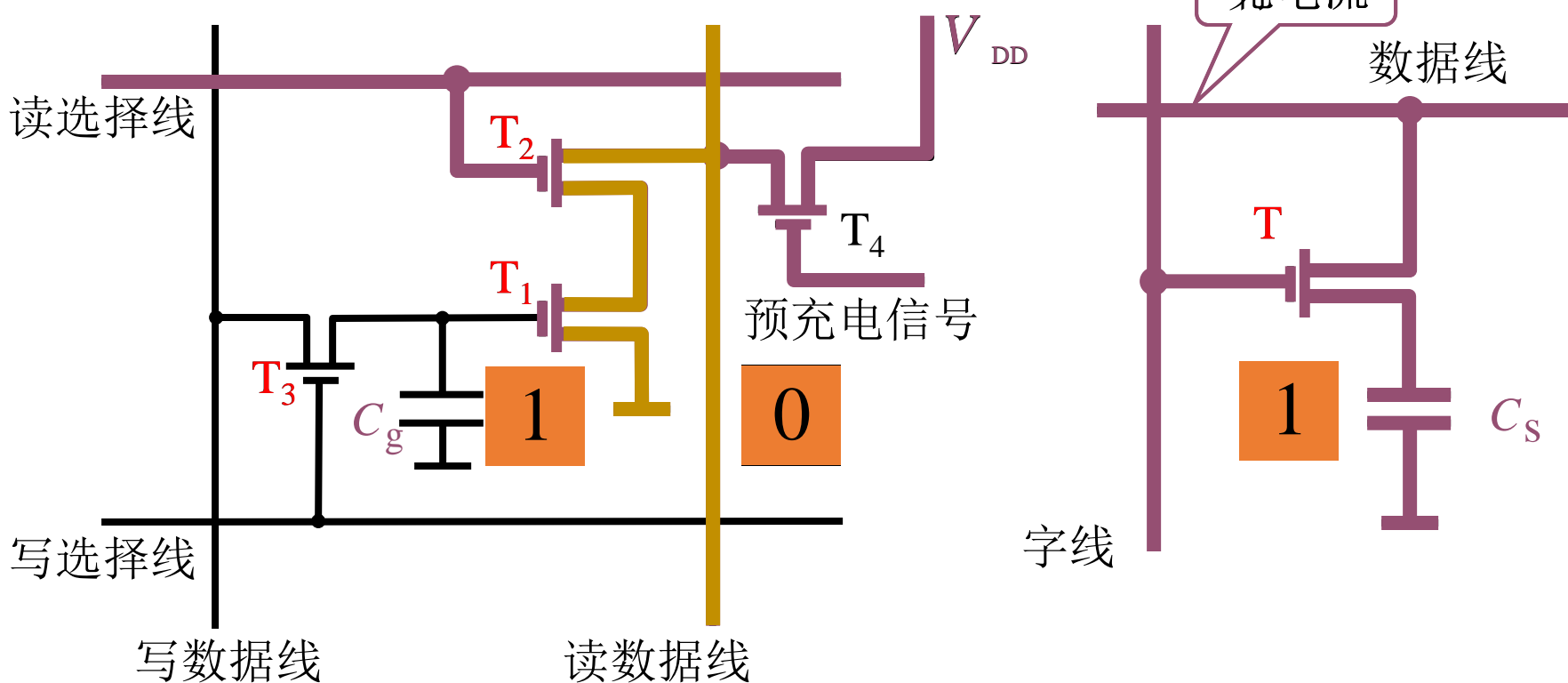

读出与原存信息相反

写入与输入信息相同

读出时数据线有电流 为 “1”


写入时  $C_s$  充电为 “1” 放电为 “0”



(2) 动态 RAM 芯片举例


4.2

① 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 读

 


② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写

4.2

 


## ② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写

## 4.2

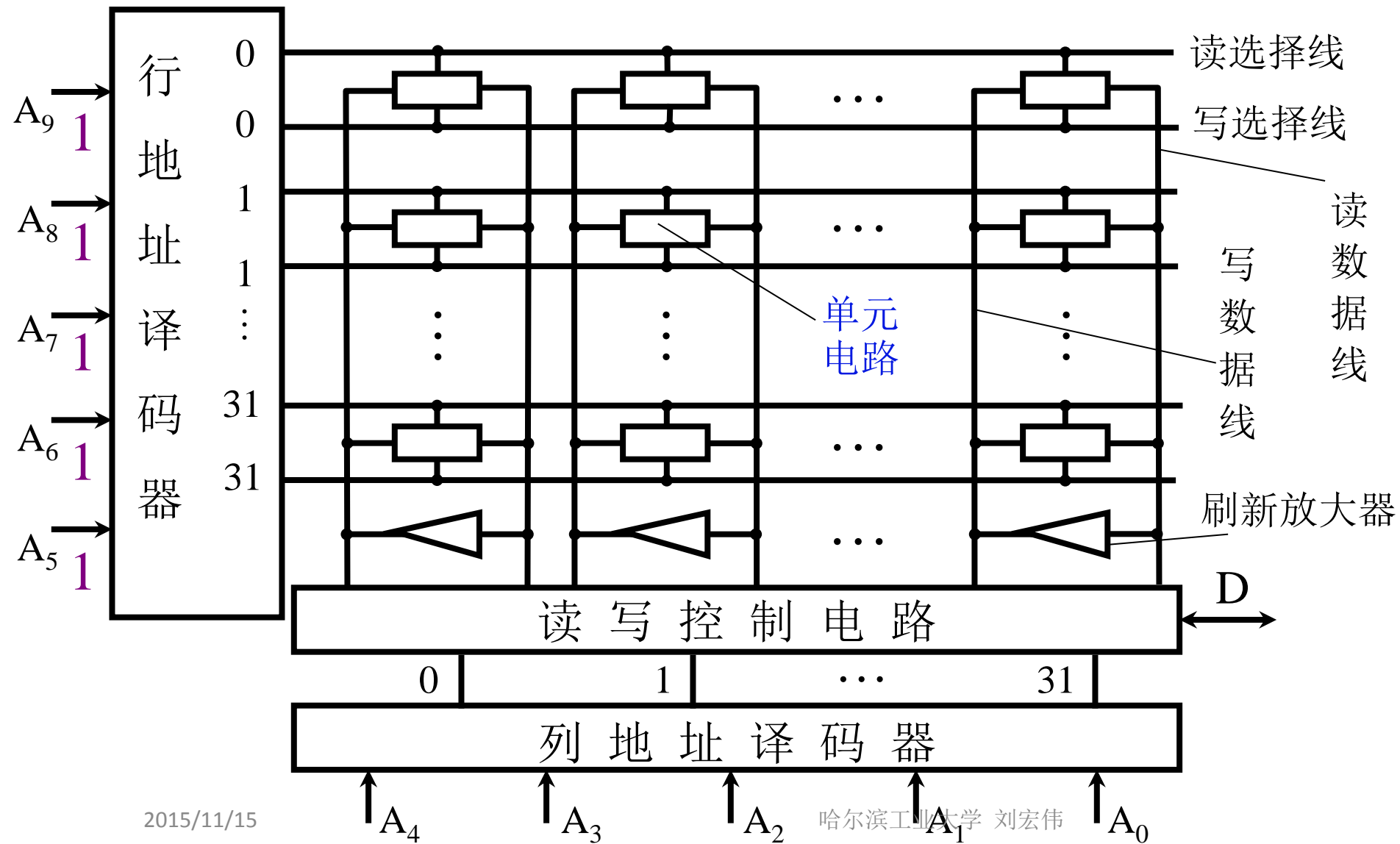


② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写 4.2

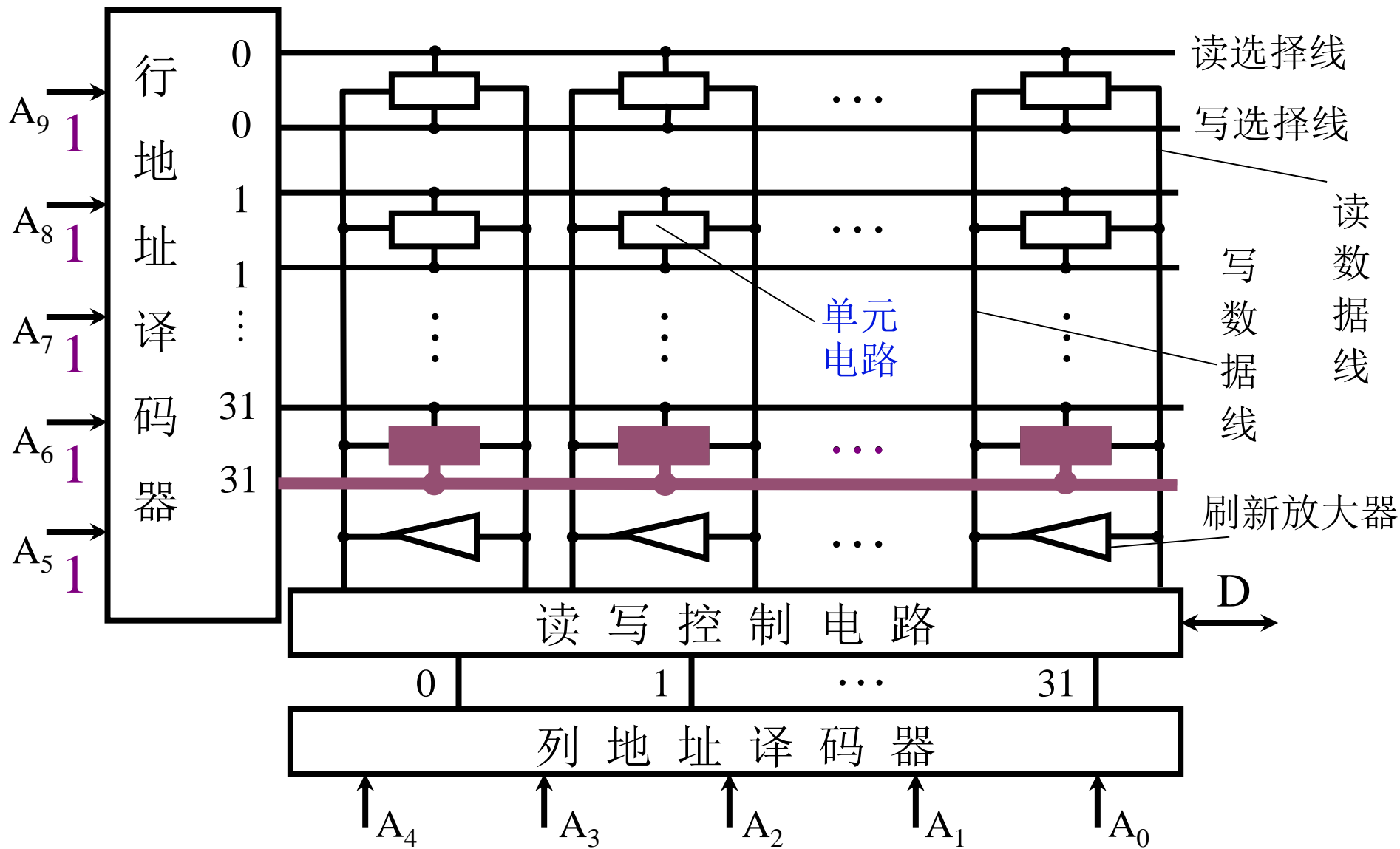


② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写


4.2

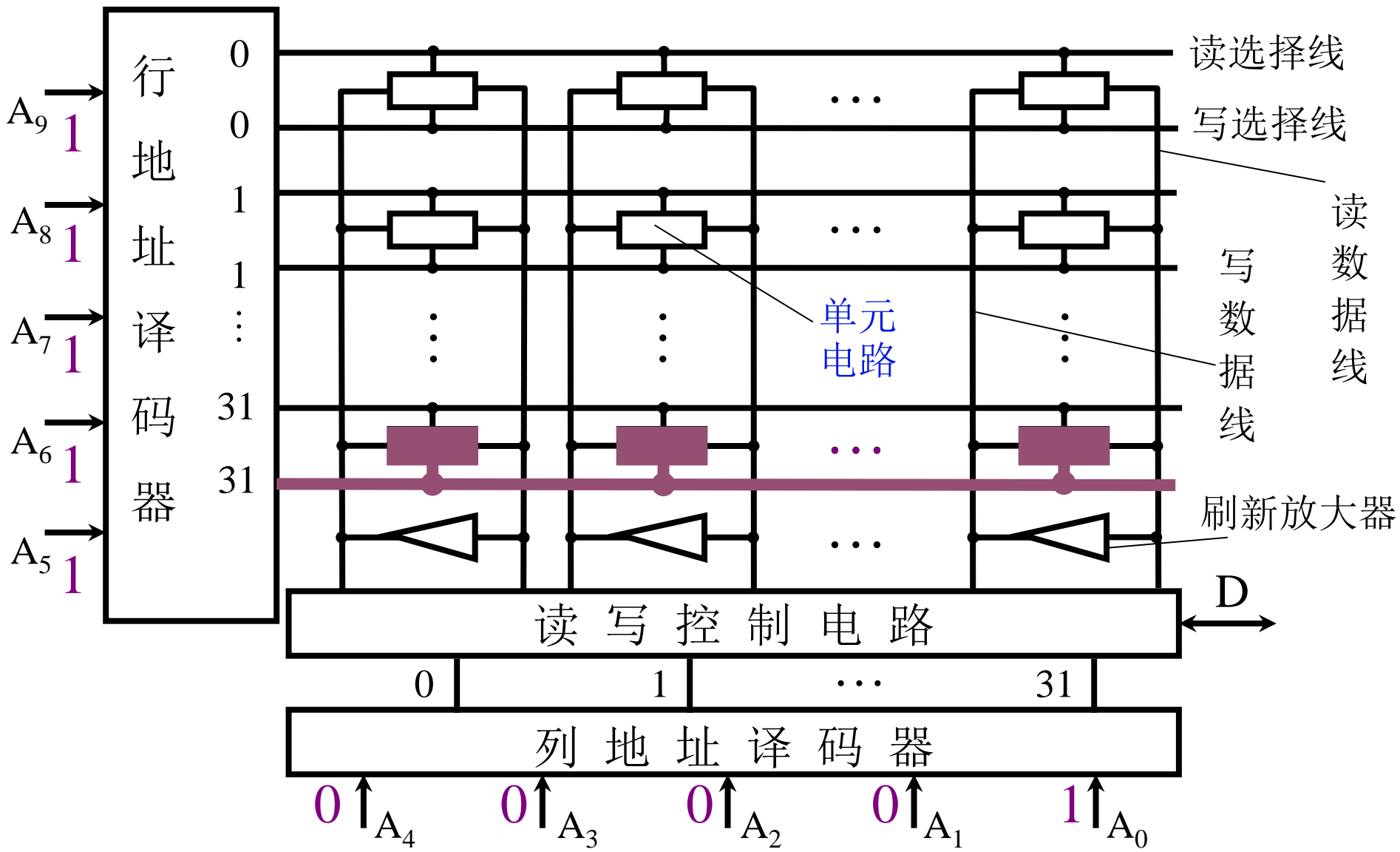


## ② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写 4.2

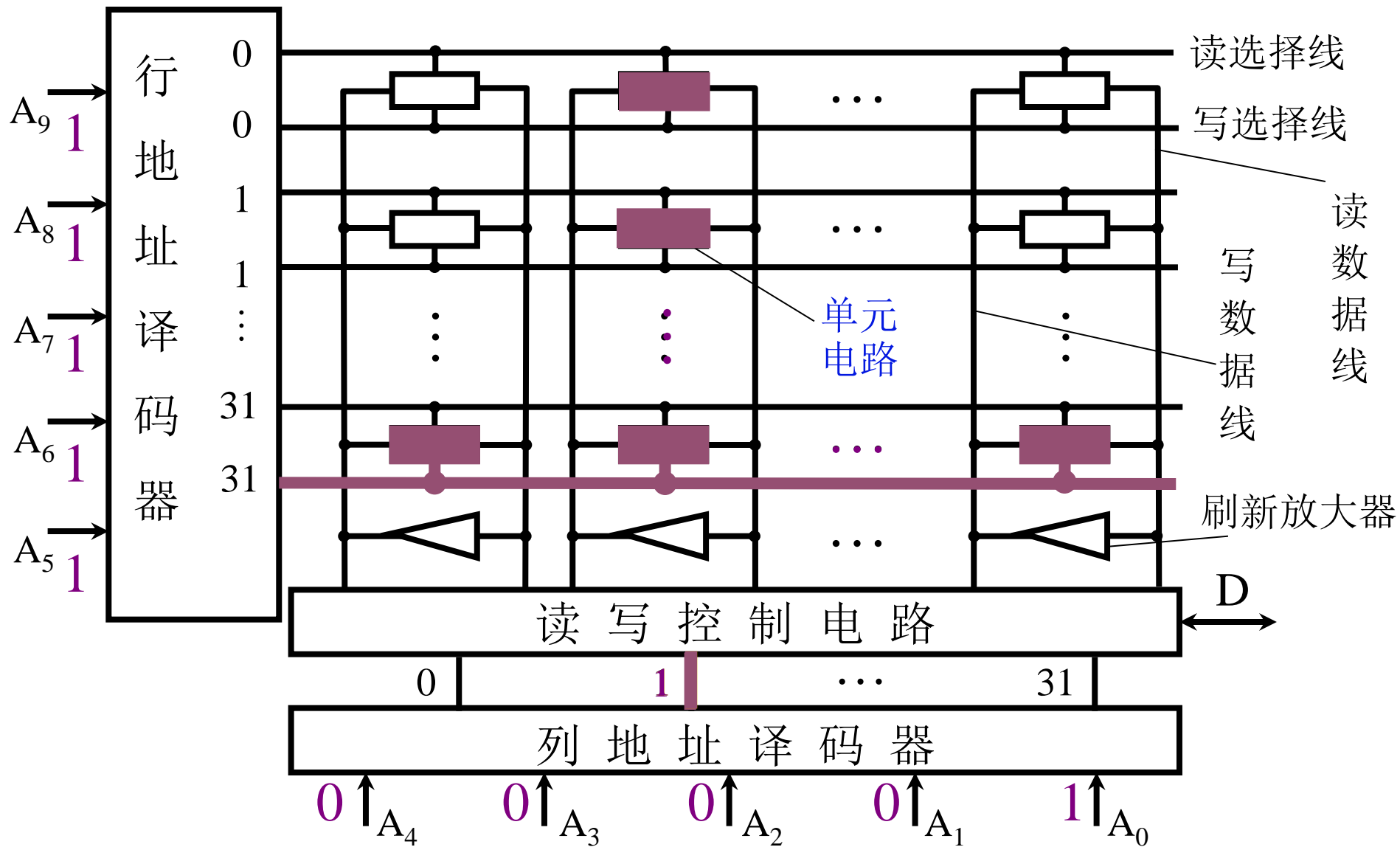

② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写 4.2

 


## ② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写 4.2

 





② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写 4.2

 


## 4.2

 

③ 单管动态 RAM 4116 (16K × 1位) 外特性 4.2

 


④ 4116 (16K × 1位) 芯片 读 原理

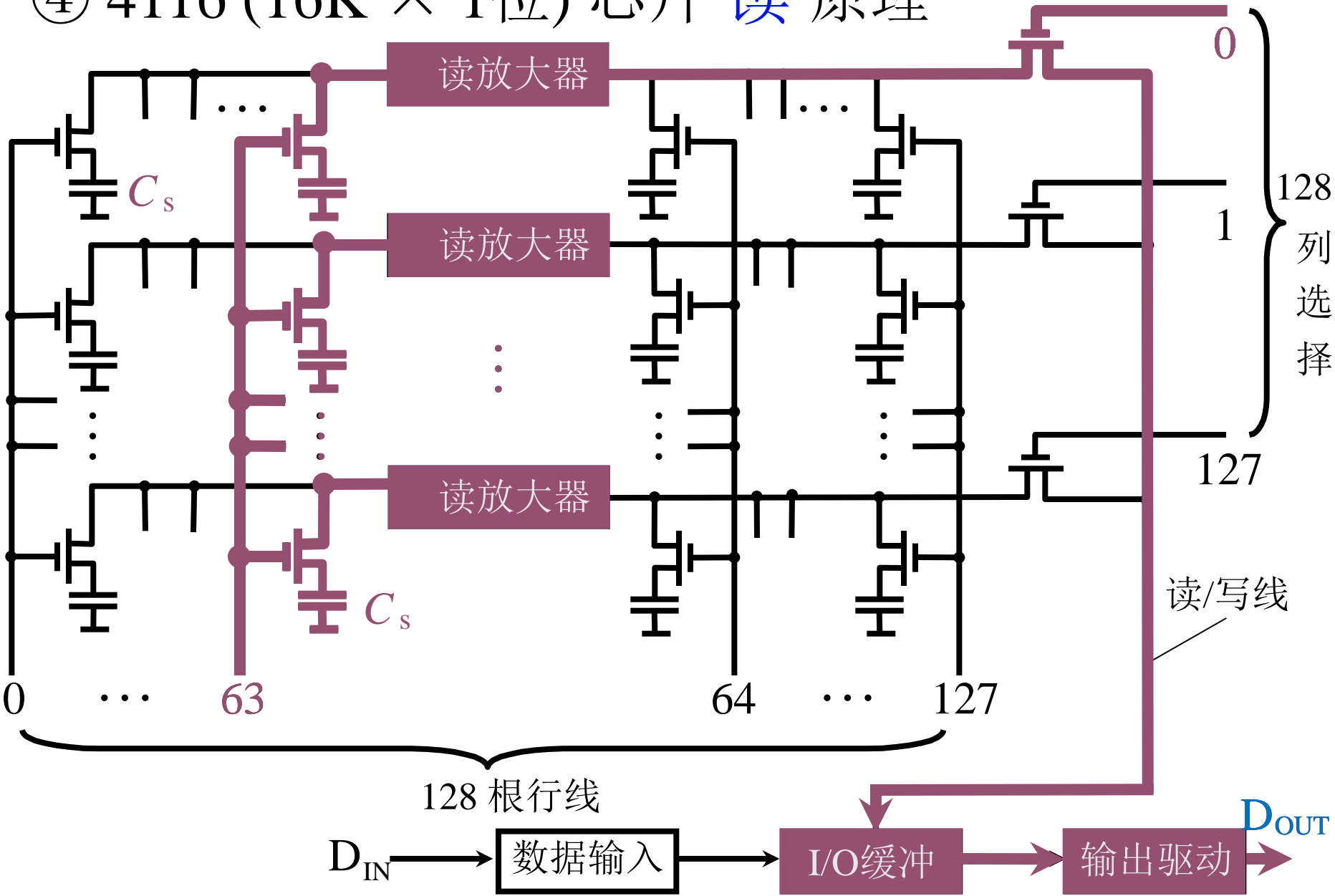

⑤ 4116 (16K×1位) 芯片 写 原理

4.2

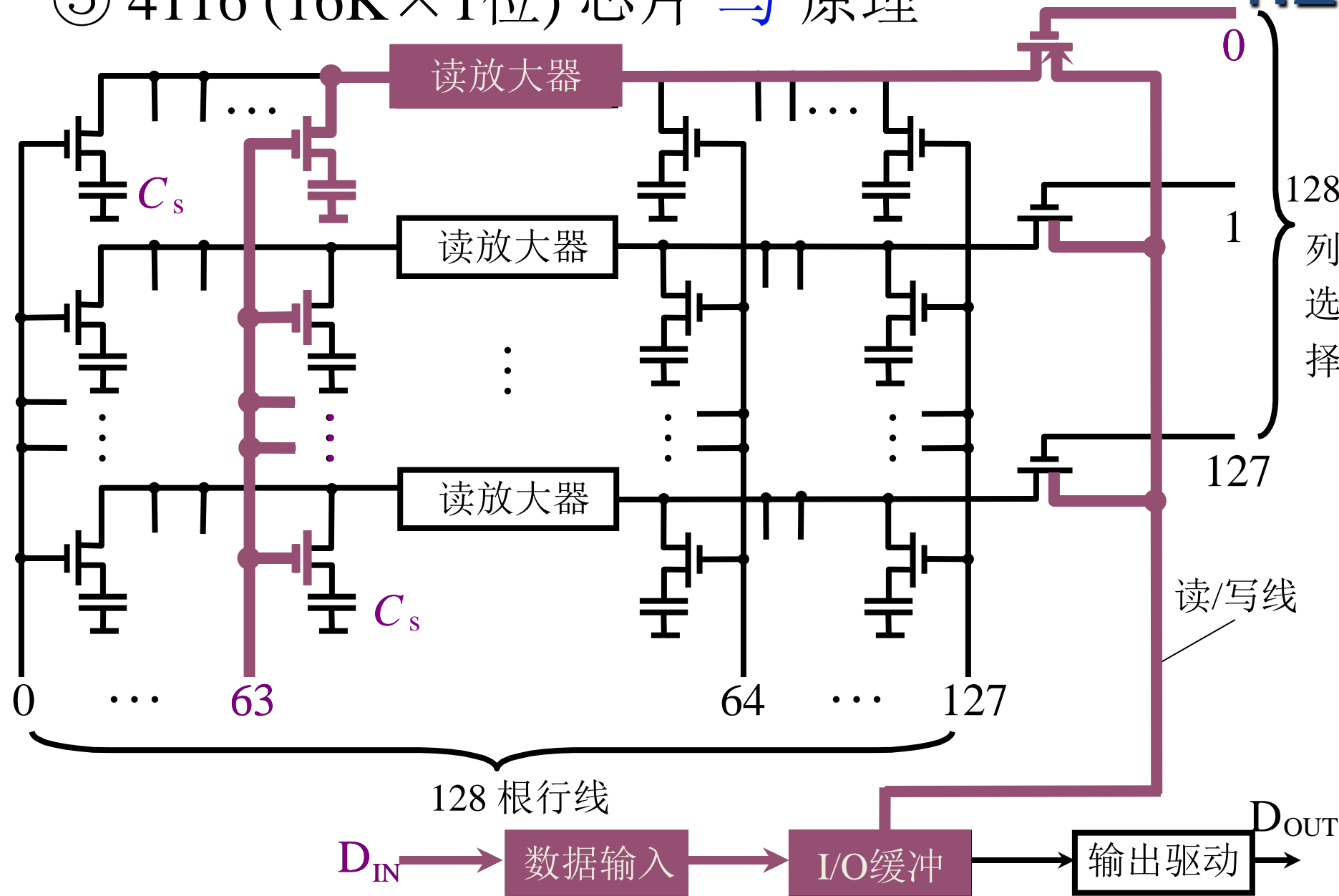


## (4) 动态 RAM 刷新

## 4.2
 
### 刷新与行地址有关

① 集中刷新 （存取周期为 $0.5\ \mu\text{s}$ ）以 $128 \times 128$  矩阵为例




“死区” 为  $0.5\ \mu\text{s} \times 128 = 64\ \mu\text{s}$

“死时间率” 为  $128/4\ 000 \times 100\% = 3.2\%$

## ② 分散刷新（存取周期为 $1\mu\text{s}$ ）

## 4.2

以  $128 \times 128$  矩阵为例

 

$$t_C = t_M + t_R$$

无“死区”


↓ ↓  
读写 刷新

(存取周期为  $0.5\mu\text{s} + 0.5\mu\text{s}$ )

### ③ 分散刷新与集中刷新相结合（异步刷新）<sup>4.2</sup>

对于  $128 \times 128$  的存储芯片（存取周期为  $0.5 \mu\text{s}$ ）

若每隔  $15.6 \mu\text{s}$  刷新一次行

 

每行每隔  $2 \text{ ms}$  刷新一次

“死区”为  $0.5 \mu\text{s}$

将刷新安排在指令译码阶段，不会出现“死区”



### 3. 动态 RAM 和静态 RAM 的比较

	<div>主存</div> DRAM	SRAM <div>缓存</div>
存储原理	电容	触发器
集成度	高	低
芯片引脚	少	多
功耗	小	大
价格	低	高
速度	慢	快
刷新	有	无